

Зміст

1. Вступ.....	2
2. Синтез автомата.....	2
2.1 Побудова графічної схеми алгоритму і розмітка станів автомата.....	2
2.2 Побудова графу автомата.....	3
2.3 Побудова таблиці переходів.....	3
2.4 Побудова структурної таблиці автомата.....	4
2.5 Синтез комбінаційних схем для функції збудження тригерів та вихідних сигналів.....	4
2.6 Побудова схеми автомата в заданому базисі.....	7
3. Синтез комбінаційних схем.....	8
3.1 Представлення функції f_4 в канонічних формах алгебр Буля, Шеффера, Пірса та Жегалкіна.....	8
3.2 Визначення належності функції f_4 до п'яти передповних класів.....	9
3.3 Мінімізація функції f_4	9
3.4 Спільна мінімізація функцій f_1, f_2, f_3	10
3.5 Одержання операторних форм для реалізації на ПЛМ.....	15
4. Висновок.....	17
5. Список літератури.....	18

<h2 style="margin: 0;">ІА/Ц.463626.004 ПЗ</h2>										
Зм.	Арк.	№докум.	Підпис	Дата						
Розроб.		Шпак Б.С.								
Перевір.		Верба О.А.								
Н. контр.										
Затв.		Жабін В.І.								
<h3 style="margin: 0;">Пояснювальна записка</h3>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">Літ</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Аркуш</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Аркушів</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>					Літ	Аркуш	Аркушів	1	1	18
Літ	Аркуш	Аркушів								
1	1	18								
<h3 style="margin: 0;">НТУУ "КПІ" ФІОТ Група ІО-54</h3>										