

***Министерство образования и науки Украины
Национальный технический университет Украины
“Киевский Политехнический Институт”
Кафедра ТОЭ***

***Расчетно-графическая работа
“Периодические несинусоидальные токи в линейных
электрических цепях”
Вариант № 609***

Выполнил: _____

Проверил: _____


Задание

В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, действует источник периодической несинусоидальной ЭДС. График ЭДС задан кривой. Нелинейный отрезок кривой представляют собой участки синусоиды. Угловая частота изменения ЭДС $\omega = 1000$ рад/с.

Требуется:

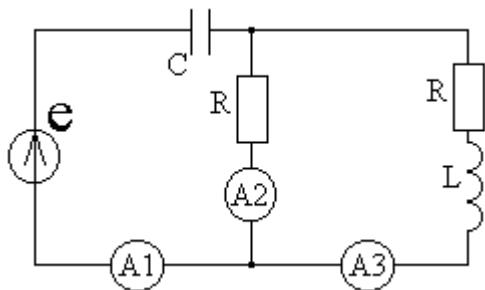1. Разложить заданную ЭДС в ряд Фурье (ограничиться 1-ой, 3-ей и 5-ой гармониками).
2. Построить в одной системе координат временные графики составляющих и суммарную кривую ЭДС, последнюю сравнить с заданной.
3. Рассчитать мгновенные значения токов всех ветвей заданной схемы.
4. Определить показания амперметров электромагнитной системы, включенных в цепь.
5. Вычислить мощность P , Q , S , T и коэффициент мощности источника. Составить баланс активных мощностей цепи.
6. Считая заданную схему одной из фаз симметричной трехфазной цепи при соединении генератора и нагрузки звездой с нулевым проводом, необходимо:
 - а) Записать выражения мгновенных значений ЭДС во всех фазах трехфазного источника (принять заданную ЭДС в качестве ЭДС фазы А),
 - б) Определить действующие значения линейного напряжения источника и тока в нейтральном проводе,
 - в) Вычислить действующие значения напряжения между нейтральными точками генератора и приемника и токов в линейных проводах при обрыве нейтрального провода.

$$E_m := 130 \quad R := 45 \quad L := 14 \quad C := 6 \quad \omega := 1000$$



Общая схема цепи

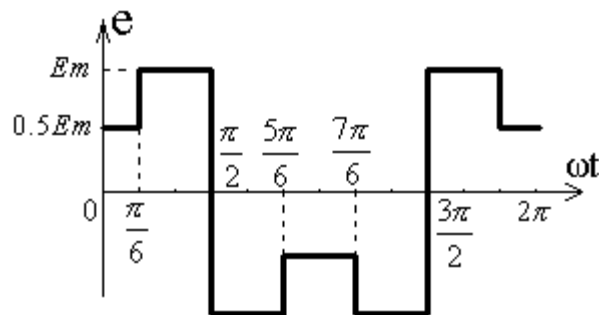


График ЭДС

Разложение заданной ЭДС в ряд Фурье.

Данная функция является симметричной относительно оси. Ряд Фурье такой функции не содержит синусоидных составляющих:

$$f(wt) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} C_{mk} \cos kwt \quad x = \omega t$$

$$A_0 := \frac{1}{2\pi} \cdot \left[\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{E_m}{2} dx + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} E_m dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{6}} (-E_m) dx + \int_{\frac{5\pi}{6}}^{\frac{7\pi}{6}} \left(-\frac{E_m}{2} \right) dx + \int_{\frac{7\pi}{6}}^{\frac{3\pi}{2}} (-E_m) dx + \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{11\pi}{6}} E_m dx + \int_{\frac{11\pi}{6}}^{2\pi} \frac{E_m}{2} dx \right]$$

$$A_0 = -2.262 \times 10^{-15}$$

Нахождение коэффициента для 1-ой гармоники

$$C_{m1} := \frac{4}{\pi} \cdot \left[\int_0^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{E_m}{2} \right) \cdot \cos(x) d(x) \right] + \frac{4}{\pi} \cdot \left[\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (E_m) \cdot \cos(x) d(x) \right] \quad C_{m1} = 124.141$$

Нахождение коэффициентов для 3-ой гармоники

$$C_{m3} := \frac{4}{\pi} \cdot \left[\int_0^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{E_m}{2} \right) \cdot \cos(3x) d(x) \right] + \frac{4}{\pi} \cdot \left[\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (E_m) \cdot \cos(3x) d(x) \right] \quad C_{m3} = -82.761$$


Нахождение коэффициентов для 5-ой гармоники

$$C_{m5} := \frac{4}{\pi} \cdot \left[\int_0^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{E_m}{2} \right) \cdot \cos(5x) d(x) \right] + \frac{4}{\pi} \cdot \left[\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (E_m) \cdot \cos(5x) d(x) \right] \quad C_{m5} = 24.828$$

Искомое разложение функции можно представить в виде:

$$F(x) := A_0 + C_{m1} \cdot \cos(x) + C_{m3} \cdot \cos(3x) + C_{m5} \cdot \cos(5x)$$

Графики составляющих и суммарной ЭДС

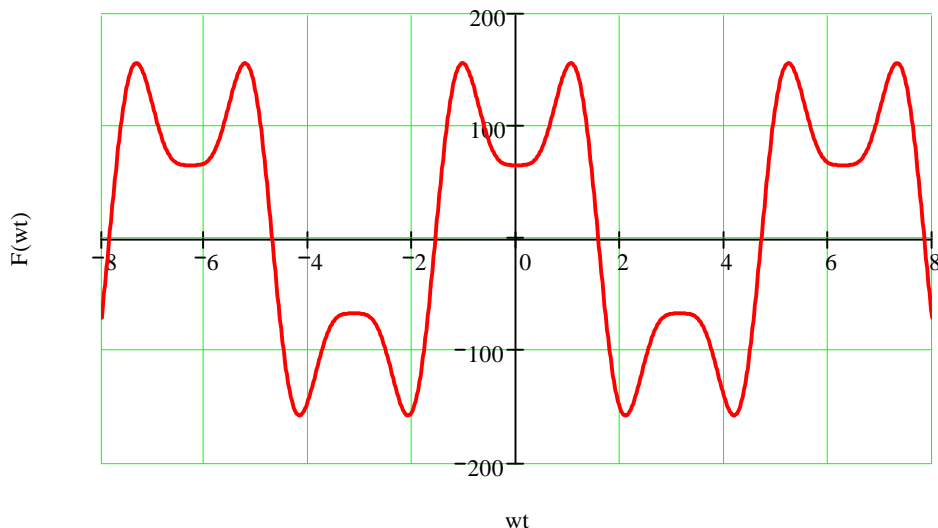

Временной график суммарной ЭДС разложенной в ряд Фурье

Нахождение мгновенных значений токов всех ветвей заданной схемы.

Выполнив разложение периодической несинусоидальной ЭДС в ряд Фурье, заменяем её приближенно суммой нескольких составляющих.

Обозначим реактивные сопротивления цепи для К-ой гармоники:

$$X_C := \frac{1}{\omega \cdot C \cdot k \cdot 10^{-6}} \quad X_L := \omega \cdot L \cdot k \cdot 10^{-3}$$

Расчет токов, обусловленных каждой из составляющих ЭДС, выполним в комплексной форме. Комплексное сопротивление цепи для К-ой гармоники равно:

$$Z_k = -i \cdot X_C \cdot k + \frac{R \cdot (i \cdot X_L \cdot k + R)}{R + (i \cdot X_L \cdot k + R)}$$

Для основной гармоники ЭДС (K=1):

$$E_1 := \frac{Cm_1}{\sqrt{2}} \cdot e^{-i30 \frac{\pi}{180}} \quad E_1 = 76.02 - 43.89i \quad F(E_1) = (87.781 \quad -30)$$

Комплексное сопротивление цепи для 1-ой гармоники равно:

$$Z_1 := -i \cdot X_C + \frac{R \cdot (i \cdot X_L + R)}{R + (i \cdot X_L + R)} \quad Z_1 = 23.032 - 163.249i$$

За законом Ома находим ток I1:

$$I_{1_1} := \frac{E_1}{Z_1} \quad I_{1_1} = 0.328 + 0.419i \quad F(I_{1_1}) = (0.532 \quad 51.97)$$

Остальные токи находим за формулами чужого сопротивления:

$$I_{2_1} := I_{1_1} \cdot \frac{i \cdot X_L + R}{R + (i \cdot X_L + R)} \quad I_{2_1} = 0.136 + 0.24i \quad F(I_{2_1}) = (0.275 \quad 60.409)$$

$$I_{3_1} := I_{1_1} \cdot \frac{R}{R + (i \cdot X_L + R)} \quad I_{3_1} = 0.192 + 0.18i \quad F(I_{3_1}) = (0.263 \quad 43.128)$$

Для основной гармоники ЭДС (K=3):

$$E_3 := \frac{Cm_3}{\sqrt{2}} \cdot e^{-i30 \frac{\pi}{180}} \quad E_3 = -50.68 + 29.26i \quad F(E_3) = (58.521 \quad 150)$$

Комплексное сопротивление цепи для 3-ой гармоники равно:

$$Z_3 := -i \cdot X_C + \frac{R \cdot (i \cdot X_L + R)}{R + (i \cdot X_L + R)} \quad Z_3 = 26.524 - 46.933i$$

За законом Ома находим ток I1:

$$I_{1_3} := \frac{E_3}{Z_3} \quad I_{1_3} = -0.935 - 0.551i \quad F(I_{1_3}) = (1.086 \quad -149.472)$$

Остальные токи находим за формулами чужого сопротивления:

$$I_{2_3} := I_{1_3} \cdot \frac{i \cdot X_L + R}{R + (i \cdot X_L + R)} \quad I_{2_3} = -0.445 - 0.504i \quad F(I_{2_3}) = (0.673 \quad -131.464)$$

$$I_{3_3} := I_{1_3} \cdot \frac{R}{R + (i \cdot X_L + R)} \quad I_{3_3} = -0.49 - 0.047i \quad F(I_{3_3}) = (0.492 \quad -174.489)$$

Для пятой гармоники ЭДС(K=5):

$$E_5 := \frac{Cm_5}{\sqrt{2}} \cdot e^{-i \cdot 30 \frac{\pi}{180}} \quad E_5 = 15.204 - 8.778i \quad F(E_5) = (17.556 \quad -30)$$

Комплексное сопротивление цепи для 5-ой гармоники равно:

$$Z_5 := -i \cdot X_C + \frac{R \cdot (i \cdot X_L + R)}{R + (i \cdot X_L + R)} \quad Z_5 = 30.981 - 22.429i$$

За законом Ома находим ток I1:

$$I_{1_5} := \frac{E_5}{Z_5} \quad I_{1_5} = 0.457 + 0.047i \quad F(I_{1_5}) = (0.459 \quad 5.904)$$

Остальные токи находим за формулами чужого сопротивления:

$$I_{2_5} := I_{1_5} \cdot \frac{i \cdot X_L + R}{R + (i \cdot X_L + R)} \quad I_{2_5} = 0.303 + 0.143i \quad F(I_{2_5}) = (0.335 \quad 25.294)$$

$$I_{3_5} := I_{1_5} \cdot \frac{R}{R + (i \cdot X_L + R)} \quad I_{3_5} = 0.154 - 0.096i \quad F(I_{3_5}) = (0.181 \quad -31.971)$$

Мгновенные значения токов ветвей:

$$i_1 = 0.532 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + 51.97) + 1.086 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(3 \cdot \omega t - 149.472) + 0.459 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(5 \cdot \omega t + 5.904)$$

$$i_2 = 0.275 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + 60.409) + 0.275 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(3 \cdot \omega t - 131.464) + 0.335 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(5 \cdot \omega t + 25.294)$$

$$i_3 = 0.263 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + 43.128) + 0.492 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(3 \cdot \omega t - 174.489) + 0.181 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(5 \cdot \omega t - 31.971)$$

Определение показаний амперметров электромагнитной системы, включенных в цепь.

$$I_1 := \sqrt{(|I_{1_1}|)^2 + (|I_{1_3}|)^2 + (|I_{1_5}|)^2} \quad I_1 = 1.293$$

$$I_2 := \sqrt{(|I_{2_1}|)^2 + (|I_{2_3}|)^2 + (|I_{2_5}|)^2} \quad I_2 = 0.8$$

$$I_3 := \sqrt{(|I_{3_1}|)^2 + (|I_{3_3}|)^2 + (|I_{3_5}|)^2} \quad I_3 = 0.586$$

Вычисление мощности P, Q, S, T и коэффициента мощности источника. Баланс активных мощностей цепи.

Активная мощность источника (на входе цепи):

$$P := |E_1| \cdot |I_{1_1}| \cdot \cos[-(\arg(I_{1_1}) - \arg(E_1))] + |E_3| \cdot |I_{1_3}| \cdot \cos[-(\arg(I_{1_3}) - \arg(E_3))]$$

$$P := P + |E_5| \cdot |I_{1_5}| \cdot \cos[-(\arg(I_{1_5}) - \arg(E_5))] \quad P = 44.312$$

Реактивная мощность источника:

$$Q := |E_1| \cdot |I_{1_1}| \cdot \sin[-(\arg(I_{1_1}) - \arg(E_1))] + |E_3| \cdot |I_{1_3}| \cdot \sin[-(\arg(I_{1_3}) - \arg(E_3))]$$

$$Q := Q + |E_5| \cdot |I_{1_5}| \cdot \sin[-(\arg(I_{1_5}) - \arg(E_5))] \quad Q = -106.31$$

Полная мощность источника:

$$S := \sqrt{(|E_1|)^2 + (|E_3|)^2 + (|E_5|)^2} \quad S := E \cdot I_1 \quad S = 138.316$$

Мощность искажения на входе цепи:

$$T := \sqrt{S^2 - P^2 - Q^2} \quad T = 76.589$$

Мощность, поступающая в активные сопротивления цепи:

$$P_a := (I_2^2 + I_3^2) \cdot R \quad P_a = 44.312$$

Считем заданную схему одной из фаз симметричной трехфазной цепи при соединении генератора и нагрузки звездой с нулевым проводом.

Выражения мгновенных значений ЭДС во всех фазах трехфазного источника (принимая заданную ЭДС в качестве ЭДС фазы А).

В симметричных трёхфазных электрических цепях кривые напряжения (тока) во второй и третьей фазах аналогичны кривой напряжения (тока) первой фазы со сдвигом на треть периода:

$$U_A := f(t) \quad U_B := f\left(t - \frac{T}{3}\right) \quad U_C := f\left(t + \frac{T}{3}\right)$$

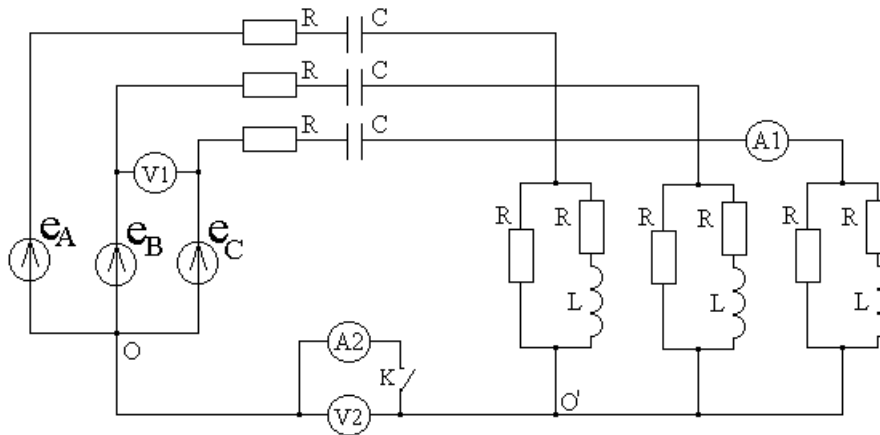


Схема трехфазной цепи

$$e_A = 124.141 \cdot \sin(\omega t - 30) - 82.761 \cdot \sin(3\omega t - 30) + 24.828 \cdot \sin(5\omega t - 30)$$

$$e_B = 124.141 \cdot \sin(\omega t - 150) - 82.761 \cdot \sin(3\omega t - 30) + 24.828 \cdot \sin(5\omega t - 289.345)$$

$$e_C = 124.141 \cdot \sin(\omega t + 90) - 82.761 \cdot \sin(3\omega t - 30) + 24.828 \cdot \sin(5\omega t - 268.401)$$

Определение действующего значения линейного напряжения источника и тока в нейтральном проводе.

Действующее значение линейного напряжения источника (показание вольтметра V1):

$$U_L := \sqrt{3} \cdot \sqrt{(|E_1|)^2 + (|E_5|)^2} \quad U_L = 155.052$$

Действующее значение тока в линейном проводе (показания амперметра A2 при замкнутом ключе K):

$$I_N := 3 \cdot \sqrt{(|I_{13}|)^2} \quad I_N = 3.257$$

Определение действующего значения напряжения между нейтральными точками генератора и приемника и токов в линейных проводах при обрыве нейтрального провода.

Действующее значение напряжения между нейтральными точками генератора O и приемника O' при размыкании ключа K (показания вольтметра V2):

$$U_N := |E_3| \quad U_N = 58.521$$

Действующее значение токов в линейных проводах при обрыве нейтрального провода (показание амперметра A1):

$$I_1 := \sqrt{(|I_{11}|)^2 + (|I_{15}|)^2} \quad I_1 = 0.703$$