

1. РАСЧЕТ НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ИСТОЧНИКОВ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЙ

При анализе режимов работы аналоговых и импульсных электронных устройств, когда на входе цепи действуют одновременно постоянная и переменная составляющие тока, пользуются методом наложения для нелинейных цепей. В этом случае сначала ведут расчет цепи с учетом только источников постоянного тока, определяя режим работы устройства на постоянном токе. На практике постоянные составляющие электрического сигнала усилителя, как правило, называют напряжением и током покоя и обозначают соответственно U_p и I_p . Затем приводят характеристики к нулевым значениям напряжения и тока покоя и уже для этих характеристик (без учета постоянных составляющих тока) рассчитывают режим работы устройства на переменном токе.

При расчете нелинейных цепей, содержащих управляемые нелинейные элементы, также широко применяют метод кусочно-линейной аппроксимации.

Расчет нелинейных цепей, содержащих в качестве нелинейного элемента транзистор, значительно упрощается, если применить метод кусочно-линейной аппроксимации его статических характеристик, бери небольшие приращения напряжений и соответствующих им токов, в пределах которых зависимость между указанными параметрами можно считать линейной. В этом случае, как отмечалось в гл. 2, транзистор как четырехполюсник описывается системой линейных уравнений, отображающих малосигнальную схему его замещения в h (для низкочастотных транзисторов) или в y (для высокочастотных транзисторов) параметрах. Воспользуемся малосигнальной схемой замещения транзистора, приведенной на рис. 2.13,6.

Подключая на выход транзистора нагрузочное устройство с сопротивлением Z_n а на его вход — источник гармонического сигнала E_c (на рис. 4.16 показаны штриховыми линиями), получают линейную цепь, представляющую усилительный каскад.

По второму закону Кирхгофа для первого контура

$$-h_{12}\dot{U}_{KЭ} = \dot{I}_B h_{11} - \dot{U}_{БЭ}$$

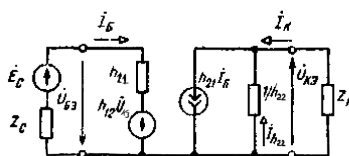


Рис. 4.16. Схема замещения биполярного транзистора

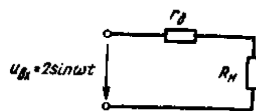


Рис. 4.17. Схема замещения цепи для переменных составляющих тока

Величина h_{12} у современных транзисторов настолько мала, что при расчетах электронных схем ею, как правило, пренебрегают:

$$\dot{E}_c = \dot{U}_{БЭ} + \dot{I}_B \underline{Z}_c \quad (4.7)$$

По первому закону Кирхгофа для второго контура

$$h_{21}\dot{I}_B = \dot{I}_1 + \dot{I}_{н.л.} \quad (4.8)$$

С учетом того, что напряжение, приложенное к линейным элементам Z_n и $1/h_{22}$, соответственно равно

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_{KЭ} &= \dot{I}_K \underline{Z}_n; \\ \dot{U}_{KЭ} &= \dot{I}_{н.л.} \overline{(1/h_{22})}. \end{aligned} \right\} \quad (4.9)$$

определяют

$$\dot{I}_{н.л.} = h_{21}\dot{U}_{KЭ} = h_{22}\underline{Z}_n\dot{I}_K \quad (4.10)$$

Подставляя (4.10) в (4.8), получают

$$h_{21}\dot{I}_B = \dot{I}_K + h_{22}\underline{Z}_n\dot{I}_K \quad (4.11)$$

Комплексный коэффициент усиления по току K_I находят после несложных преобразований из (4.11):

$$\underline{K} = \dot{I}_K / \dot{I}_B = h_{21}(1 + h_{22}\underline{Z}_n) \quad (4.12)$$

Аналогично, используя уравнения (4.6)—(4.11), можно рассчитать и другие характеристики нелинейной цепи, приводимые в последующих разделах при анализе усилительных устройств.

Таким образом, с помощью анализа цепи, содержащей нелинейные управляемые элементы, можно достаточно быстро и просто оценить возможности этой цепи, корректируя в случае необходимости ее параметры.

2. Особенности построения логических устройств на реальной элементной базе.

Как уже отмечалось ранее, обычно задан не только тип ЛЭ, но и число его входов. Это значит, что задано число входных переменных, над которыми выполняется логическая операция. При этом, как правило, реальное число входов заданных логических элементов не соответствует числу переменных в полученных после соответствующего преобразования выражениях. Возникает одна из следующих ситуаций:

а) число входов ЛЭ больше числа переменных, входящих в реализуемую с их помощью ФАЛ;

б) число входов ЛЭ меньше числа переменных, входящих в реализуемую с их помощью ФАЛ.

Рассмотрим некоторые приемы, используемые для разрешения указанных противоречий.

Число входов ЛЭ больше требуемого. Для рассмотрения этого случая введем понятие активного и пассивного логических уровней.

Активным логическим уровнем называется такое значение входной переменной, которое однозначно определяет выходной сигнал ЛЭ.

Для уяснения того, какие логические сигналы для элементов И—НЕ и ИЛИ—НЕ являются активными, рассмотрим таблицу истинности (табл. 16.2) для этих элементов при условии действия на их входах двух логических сигналов.

Из таблицы видно, что для элемента И—НЕ активным логическим уровнем является сигнал лог. 0, так как наличие этого сигнала

Таблица 16.2

Обобщенная таблица истинности основных логических операций

x_1	x_0	$x_1 x_0$	$x_1 + x_0$	$x_1 x_0$	$x_1 \downarrow x_0$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0

нала хотя бы на одном входе этого элемента однозначно определяет получение на выходе сигнала лог. 1. Следовательно, сигнал лог. 1 для этого элемента является пассивным.

По аналогии со сказанным, для элемента ИЛИ—НЕ активным является сигнал лог. 1, который однозначно определяет появление на выходе сигнала лог. 0:

$$\text{И—НЕ} \rightarrow \begin{cases} 0 - \text{активный,} \\ 1 - \text{пассивный;} \end{cases} \quad \text{ИЛИ—НЕ} \rightarrow \begin{cases} 1 - \text{активный,} \\ 0 - \text{пассивный.} \end{cases} \quad (16.1)$$

Следует отметить, что ЛЭ с n - входами безразлично, сколько пассивных и активных уровней присутствует на его входах. Важен факт наличия или отсутствия на входах хотя бы одного активного логического уровня.

Из сказанного однозначно следует, что уменьшить фактическое число входов ЛЭ можно, подавая на неиспользуемые входы сигналы пассивных логических констант: 0 — для элементов ИЛИ—НЕ, 1 — для элементов И—НЕ;

Другой прием уменьшения фактического числа входов ЛЭ базируется на использовании теоремы 3 из § 14.5. Согласно этой теореме $x + x = x$ и $xx = x$, поэтому на несколько входов ЛЭ можно подавать одну и ту же логическую переменную (рис. 16.1).

Следствием сказанного являются два практических вывода:

1. Если на все входы n -входового элемента И—НЕ или ИЛИ—НЕ подать один и тот же логический сигнал, то относительно этого сигнала элемент превращается в инвертор;

2. Если на $n-1$ вход n -входового элемента И—НЕ или ИЛИ—НЕ подать пассивные логические сигналы, то относительно n -го входа элемент превращается в инвертор (рис. 16.2).

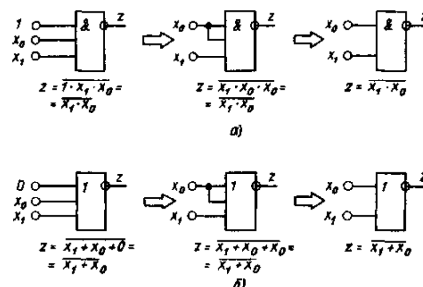


Рис. 16.1. Уменьшение фактического числа входов элементов И—НЕ (а) и ИЛИ—НЕ (б)

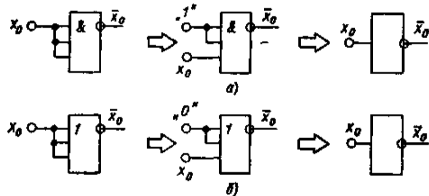


Рис. 16.2. Превращение элемента 3И—НЕ (а) и 3ИЛИ—НЕ (б) в инверторы

Число входов ЛЭ меньше требуемого. Эта ситуация сложнее ранее рассмотренной. Приведем два типовых решения.

а) члены исходной МДНФ содержат общие логические переменные.

В этом случае общие для нескольких элементарных произведений переменные могут быть представлены в виде общих множителей и вынесены за скобку.

Пример 16.2. Преобразовать ФАЛ $z(x) = x_3x_0 + \bar{x}_3\bar{x}_2x_1 + x_2x_1\bar{x}_0$ к базису ЛЭ 2И—НЕ.

Решение:

$$\begin{aligned} z(x) &= x_3x_0 + \bar{x}_3\bar{x}_2x_1 + x_2x_1\bar{x}_0 = x_3x_0 + x_1(\bar{x}_3\bar{x}_2 + x_2x_0) = \\ &= x_3x_0 + x_1(\bar{x}_3\bar{x}_2 + x_2x_0) = x_3x_0 + x_1((\bar{x}_3|\bar{x}_2)|(x_2|x_0)) = (x_3x_0x_1((\bar{x}_3|\bar{x}_2)|(x_2|x_0))) = \\ &= (x_3|x_0)|(x_1|((\bar{x}_3|\bar{x}_2)|(x_2|x_0))) = (x_3|x_0)|(x_1|((x_3|1)|(x_2|1))|(x_2|(x_0|1))). \end{aligned}$$

б) члены исходной МДНФ не содержат общих логических переменных.

В этом случае можно воспользоваться одним из следующих тождеств:

$$x_2 | x_1 | x_0 = x_2 | (x_1 | x_0), \quad x_2 | x_1 | x_0 = x_2 | (x_1 | x_0). \quad (16.2); (16.3)$$

Справедливость этих тождеств легко доказывается с использованием теорем алгебры логики. Докажем первое из них

$$x_2 | x_1 | x_0 = \overline{x_2x_1x_0} = \overline{x_2x_1}x_0 = x_2 | (x_1 | x_0).$$

Заметим, что тождества (16.2) и (16.3) справедливы для любого числа входных переменных. Так, для четырех переменных получаем:

$$x_3 | x_2 | x_1 | x_0 = x_3 | (x_2 | x_1 | x_0) = x_3 | (x_2 | (x_1 | x_0)) = (x_3 | x_2) | (x_1 | x_0),$$

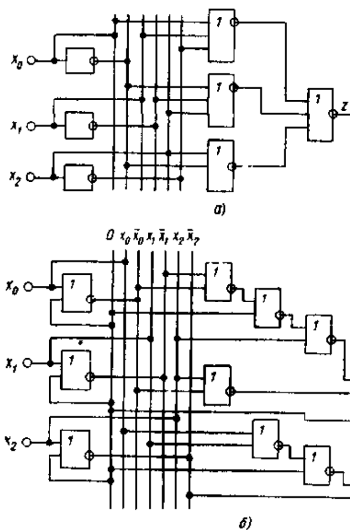


Рис. 16.3. Логические схемы устройств, построенных по исходному (а) и преобразованному (б) выражениям

$$x_3 | x_2 | x_1 | x_0 = x_3 | (x_2 | x_1 | x_0) = x_3 | (x_2 | (x_1 | x_0)) = (x_3 | x_2) | (x_1 | x_0).$$

Пример 16.3. Преобразовать ФАЛ $z(x) = (\bar{x}_2 + x_1 + x_0)(x_2 + \bar{x}_0)(x_2 + x_1 + \bar{x}_0)$ к базису элементов 2ИЛИ—НЕ

Решение: Дважды проинвертировав ФАЛ, найдем

$$\begin{aligned} z(x) &= (\bar{x}_2 + x_1 + x_0)(x_2 + \bar{x}_0)(x_2 + x_1 + \bar{x}_0) = (\bar{x}_2 + x_1 + x_0) + (x_2 + \bar{x}_0) + (x_2 + x_1 + \bar{x}_0) = \\ &= (\bar{x}_2 | x_1 | x_0) | (x_2 | \bar{x}_0) | (x_2 | x_1 | \bar{x}_0) = (\bar{x}_2 | (x_1 | x_0)) | (x_2 | \bar{x}_0) | (x_2 | (x_1 | \bar{x}_0)). \end{aligned}$$

На рис. 16.3 а, б приведены соответственно логические схемы устройств, построенных по исходному и преобразованному выражениям. Сравнивая эти схемы, можно сделать вывод, что уменьшение числа входов используемых ЛЭ приводит к увеличению их количества и, следовательно, усложняет реализацию устройства.

3. Полевые транзисторы. Принцип действия. Основные характеристики.

ЭФФЕКТ ПОЛЯ

Эффектом поля называется изменение концентрации носителей заряда при поверхностном слое полупроводника при воздействии магнитного поля.

Сущность эффекта

Система «металл-диэлектрик-проводник» при подаче напряжения образуют конденсатор у которого одна из обкладок будет полупроводником. На этой обкладке будет наводиться заряд такой же как и на металлической обкладке, однако он будет сосредоточен не на поверхности, а будет распространяться в глубь диэлектрика. Поле в диэлектрике — постоянно, а в полупроводнике — не постоянно, из за того что заряд спадает с поверхности в глубь проводника.

В дырочном полупроводнике заряд обеспечен дырками которые притянуты к поверхности, а электронном полупроводнике — ионным донором от которого ушли электроны. В первом случае происходит обеднение полупроводника, а во втором — обеднение.

Поле в полупроводнике распределяется между диэлектриками и полупроводником. Оно возрастает при уменьшении ширины диэлектрика и может произойти пробой диэлектрика.

ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ


Полевой транзистор — полупроводниковый прибор, усилительные свойства которого обусловлены потоком основных носителей, протекающим через проводящий канал, и управляемым электрическим полем.

Основным способом движения носителей заряда, образующих ток полевого транзистора, является их дрейф в электрическом поле. Проводящий слой, в котором создается рабочий ток полевого транзистора, называют каналом. Полевой транзистор — полупроводниковый усилительный прибор которым управляет напряжение (электрическое поле, отсюда и название — полевой).

Металлический электрод, создающий эффект поля, называют затвором (З), два других электрода — истоком (И) и стоком (С). Различают три схемы включения полевого транзистора: с общим истоком (ОИ), с общим затвором (ОЗ) и общим стоком (ОС). Наибольшее распространение на практике нашла схема с ОИ. Полевые транзисторы делятся на:

- Транзисторы с управляющим р-п переходом
- Транзисторы с изолированным затвором (МДП-транзисторы)
 - МДП-транзисторы с индуцированным каналом
 - МДП-транзисторы со встроенным каналом


Принцип работы полевого транзистора.

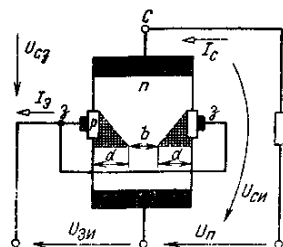

В полевом транзисторе с объемным каналом площадь поперечного сечения канала меняется за счет изменения площади обедненного слоя обратного включенного р-п-перехода. На р-п-переход (затвор) —исток) подается обратное напряжение $U_{зи}$. При его уменьшении глубина d обедненного слоя (заштрихованная область на рис)

возрастает, а токопроводящее сечение канала сужается. При этом увеличивается сопротивление канала, а следовательно, снижается выходной ток I_c транзистора. Поскольку напряжение $U_{зи}$ прикладывается к р-п-переходу в обратном направлении, ток I_z ничтожно мал и практически не зависит от управляющего напряжения.

Для полевых транзисторов входная характеристика (зависимость I_z от $U_{зи}$ при фиксированном значении $U_{си}$) не имеет практического применения и при расчетах используют только передаточные и выходные ВАХ. На рис. приведены выходные и передаточные характеристики полевого транзистора с управляющим р-п-переходом для схемы включения с ОИ. Эти характеристики имеют нелинейный характер, а, следовательно, полевой транзистор является управляемым нелинейным элементом цепи.

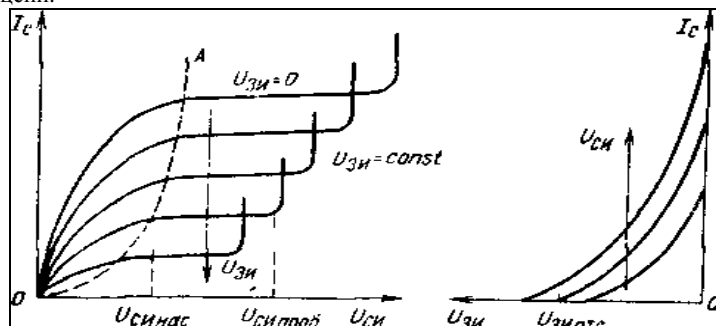

При заданном напряжении $U_{зи}$ и постепенном увеличении напряжения от тока, зависимость тока стока имеет сначала крутой подъём, а потом пологий и почти горизонтальный участок. Это связано с перекрытием канала $U_{стока}$ за счет напряжения $U_{сз}$.

Пологий участок выходных характеристик называют областью насыщения. Математическое описание этого участка:

$$I_c = I_{c_{неч}} \left(1 - \frac{U_{зи}}{U_{зи \text{ отсечки}}}\right)^2$$

Наклон выходной характеристики в области насыщения задается остаточным сопротивлением стока или его остаточной выходной проводимостью с общим истоком. Для расчетов схем часто используются значения крутизны в области насыщения, которые определяются по формуле:


$$S = \left| \frac{dI_c}{dU_{зи}} \right| = S_0 \left(1 - \frac{U_{зи}}{U_{зи \text{ отсечки}}}\right)$$

$$S_0 = \frac{dI_{c_{нас}}}{dU_{зи \text{ отсечки}}} - \text{удельная крутизна}$$

В импульсных и ключевых режимах существенным параметром является проводимость канала:

$$\text{При } U_{си}=0 \quad g_{си} = \frac{1}{R_{си}} = S$$

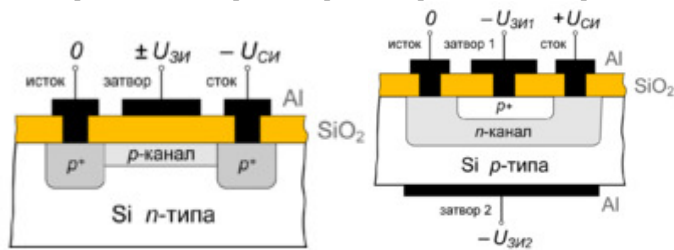Реальная структура МДП-транзистора с каналом n-типа показана на рис. Металлический затвор изолирован от полупроводниковой подложки слоем диэлектрика (отсюда эквивалентное название МДП-транзистора — полевой транзистор с изолированным затвором).



МДП-транзистор С управляющим p-n-переходом

Основные параметры ПТ

Основными параметрами, характеризующими полевой транзистор как нелинейный элемент, являются: **коэффициент усиления по напряжению**

$$k_U = \mu = \Delta U_{си} / \Delta U_{зи} \text{ при } I_c = \text{const};$$

крутизна (определяется по передаточной характеристике)

$$s = \Delta I_c / \Delta U_{зи} \text{ при } U_{си} = \text{const};$$

дифференциальное выходное (внутреннее R_i) **сопротивление**


$$r_{вых} = R_i = \Delta U_{си} / \Delta I_c \text{ при } U_{зи} = \text{const};$$

дифференциальное сопротивление участка затвор — сток

$$R_{зс} = \Delta U_{зс} / \Delta I_c.$$

Эквивалентные схемы полевых транзисторов.

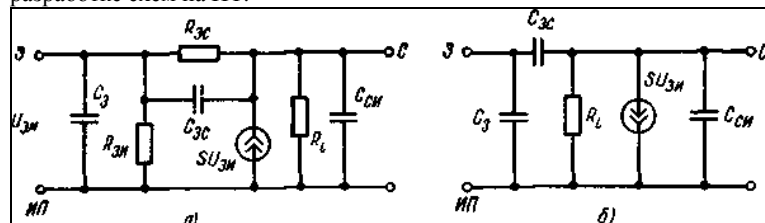На этих схемах принято, что вывод подложки электрически соединен с истоком. Такое включение наиболее часто используется при разработке схем на ПТ.



Отличительные особенности полевого транзистора.


Из принципа действия полевого транзистора вытекают две основные его особенности: в установившемся режиме работы входной ток полевит транзистора стремится к нулю (т. е. $I_{вх} \rightarrow 0$), инерционность полевого транзистора в отличие от биполярного обусловлена только процессами перезаряда его входной и выходной емкостей.

Принято считать, что в общем случае по быстродействию, усилению и частотным свойствам полевой транзистор, как правило, не имеет преимуществ перед биполярным транзистором.

Полевые транзисторы имеют преимущество перед биполярными транзисторами в большей температурной стабильности их характеристик.

Основными преимуществами полевого транзистора являются его большое входное сопротивление по постоянному току и высокая технологичность.

УГО

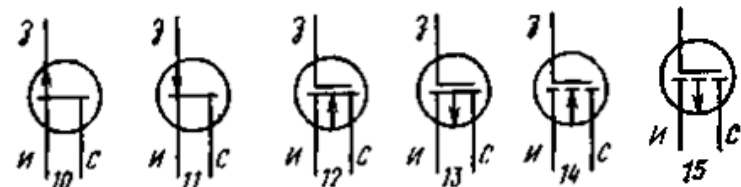

10 - полевой транзистор с управляющим p-n-переходом и л-каналом; 11 — полевой транзистор с управляющим p-n-переходом и р-каналом; 12 — МДП транзистор с встроенным n-каналом; 13 — полевой транзистор с встроенным р-каналом. 14- МДП транзистор с индуцированным n-каналом; 15 — МДП транзистор с индуцированным р каналом.

