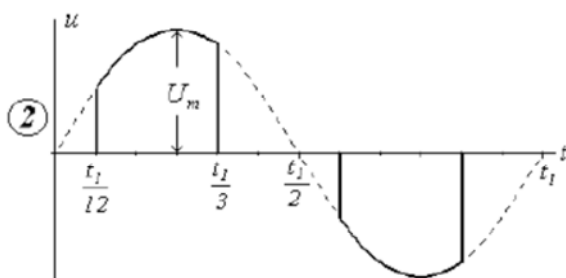


ЗАВДАННЯ:

В електричному колі діє джерело періодичної несинусоїдної напруги, форма якої зображена на рис.4, $t_1 := 5 \cdot 10^{-3} \text{ s}$. Нелінійні ділянки є відтинками синусоїди.

ПОТРІБНО:

1. Розкласти задану напругу в тригонометричний ряд (обмежитися постійною і трьома гармонічними складовими).
 2. Побудувати в одній системі координат часові графіки складових і сумарну криву напруги, останню порівняти з заданою.
 3. Розрахувати миттєві значення струмів усіх віток заданої схеми.
 4. Побудувати амплітудні і фазові спектральні діаграми для струму і напруги джерела.
 5. Обчислити для змінної складової прикладеної напруги коефіцієнти форми, спотворення, амплітуди, гармонік.
 6. Визначити покази увімкнених у схему приладів (амперметри – електромагнітної системи, вольтметри – магнітоелектричної).
 7. Скласти баланс активних потужностей і обчислити потужності S , Q , T джерела і коефіцієнт потужності.
 8. Показати, при якій ємності C можливий резонанс усього кола для однієї з вищих гармонік.
 9. Вважаючи задану схему однією з фаз симетричного трифазного кола при з'єднанні генератора і навантаження зіркою з нульовим проводом, визначити діюче значення лінійної напруги і струму в нульовому проводі.
- При розрахунку вважати, що постійна складова напруги кожної фази і опір нульового проводу дорівнюють нулю.



Графік напруги

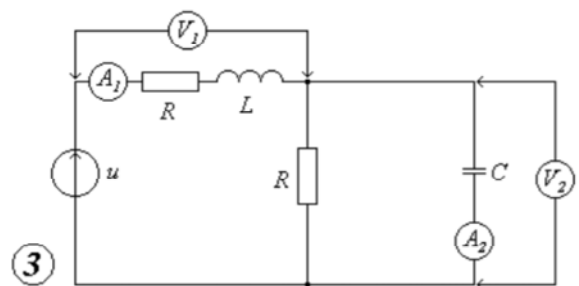


Схема кола

Параметри за варіантом:

$$U_m := 20 \text{ V}$$

$$R := 2 \text{ } \Omega$$

$$C := 50 \text{ } \mu\text{F}$$

$$L := 1 \text{ mH}$$

$$j := \sqrt{-1}$$

$$t := 0, 0.00001 \text{ s} \dots t_1$$

$$w := \frac{2 \cdot \pi}{t_1} = 1256.637 \frac{1}{\text{s}}$$

Розклад заданої ЕРС в ряд Фур'є

$$U(t) := \left\{ \begin{array}{ll} \text{if } 0 \leq t < \frac{t_1}{12} \\ \quad \parallel 0 \\ \text{else if } \frac{t_1}{12} \leq t \leq \frac{t_1}{3} \\ \quad \parallel U_m \cdot \sin(w \cdot t) \\ \text{else if } \frac{t_1}{3} < t < \frac{7 \cdot t_1}{12} \\ \quad \parallel 0 \\ \text{else if } \frac{7 \cdot t_1}{12} \leq t \leq \frac{5 \cdot t_1}{6} \\ \quad \parallel U_m \cdot \sin(w \cdot t) \\ \text{else if } \frac{5 \cdot t_1}{6} < t \leq t_1 \\ \quad \parallel 0 \end{array} \right.$$

$$U_0 := \frac{1}{t_1} \cdot \int_0^{t_1} U(t) dt = 0 \text{ V}$$

$$A_1 := \frac{2}{t_1} \cdot \int_0^{t_1} U(t) \cdot \sin(w \cdot t) dt = 15.513 \text{ V}$$

$$A_3 := \frac{2}{t_1} \cdot \int_0^{t_1} U(t) \cdot \sin(3 \cdot w \cdot t) dt = -5.513 \text{ V}$$

$$A_5 := \frac{2}{t_1} \cdot \int_0^{t_1} U(t) \cdot \sin(5 \cdot w \cdot t) dt = 0 \text{ V}$$

$$B_1 := \frac{2}{t_1} \cdot \int_0^{t_1} U(t) \cdot \cos(w \cdot t) dt = 3.183 \text{ V}$$

$$B_3 := \frac{2}{t_1} \cdot \int_0^{t_1} U(t) \cdot \cos(3 \cdot w \cdot t) dt = -3.183 \text{ V}$$


$$B_5 := \frac{2}{t_1} \cdot \int_0^{t_1} U(t) \cdot \cos(5 \cdot w \cdot t) dt = -2.122 \text{ V}$$

$$E_1(t) := A_1 \cdot \sin(w \cdot t) + B_1 \cdot \cos(w \cdot t)$$

$$E_3(t) := A_3 \cdot \sin(3 \cdot w \cdot t) + B_3 \cdot \cos(3 \cdot w \cdot t)$$

$$E_5(t) := A_5 \cdot \sin(5 \cdot w \cdot t) + B_5 \cdot \cos(5 \cdot w \cdot t)$$
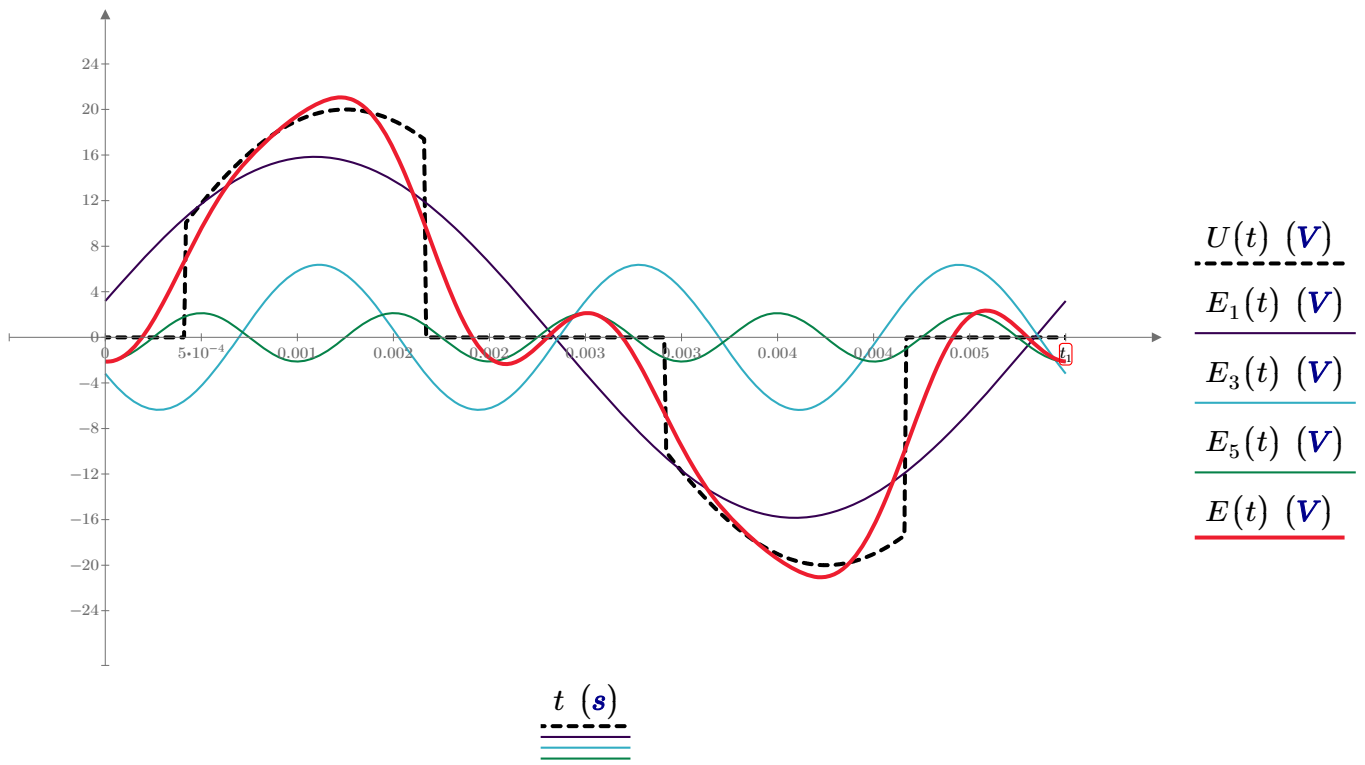
$$E(t) := U_0 + A_1 \cdot \sin(w \cdot t) + B_1 \cdot \cos(w \cdot t) + A_3 \cdot \sin(3 \cdot w \cdot t) + B_3 \cdot \cos(3 \cdot w \cdot t) + A_5 \cdot \sin(5 \cdot w \cdot t) + B_5 \cdot \cos(5 \cdot w \cdot t)$$



$$XC_1 := \frac{1}{w \cdot C} = 15.915 \, \Omega$$

$$XC_3 := \frac{1}{3 \cdot w \cdot C} = 5.305 \, \Omega$$

$$XC_5 := \frac{1}{5 \cdot w \cdot C} = 3.183 \, \Omega$$

$$Z1_1 := R + j \cdot XL_1 = (2 + 1.257j) \, \Omega$$

$$Z1_3 := R + j \cdot XL_3 = (2 + 3.77j) \, \Omega$$

$$Z1_5 := R + j \cdot XL_5 = (2 + 6.283j) \, \Omega$$

$$XL_1 := w \cdot L = 1.257 \, \Omega$$

$$XL_3 := 3 \cdot w \cdot L = 3.77 \, \Omega$$

$$XL_5 := 5 \cdot w \cdot L = 6.283 \, \Omega$$

$$Z2_1 := R = 2 \, \Omega$$

$$Z2_3 := R = 2 \, \Omega$$

$$Z2_5 := R = 2 \, \Omega$$

$$Z3_1 := -j \cdot XC_1 = -15.915j \, \Omega$$

$$Z3_3 := -j \cdot XC_3 = -5.305j \, \Omega$$

$$Z3_5 := -j \cdot XC_5 = -3.183j \, \Omega$$

Струми гармонік у вітках

$$\phi_1 := \text{atan}\left(\frac{A_1}{B_1}\right) = 78.405^\circ$$

$$Um_1 := \sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot e^{j \cdot \phi_1} = (3.183 + 15.513j) \, V$$

$$\phi_3 := \text{atan}\left(\frac{A_3}{B_3}\right) = 60.002^\circ$$

$$Um_3 := \sqrt{A_3^2 + B_3^2} \cdot e^{j \cdot \phi_3} = (3.183 + 5.513j) \, V$$

$$\phi_5 := \text{atan}\left(\frac{A_5}{B_5}\right) = 0^\circ$$

$$Um_5 := \sqrt{A_5^2 + B_5^2} \cdot e^{j \cdot \phi_5} = 2.122 \, V$$

В першій вітці кола:

$$I1_1 := \frac{Um_1}{Z1_1 + \frac{Z2_1 \cdot Z3_1}{Z2_1 + Z3_1}} = (1.687 + 3.48j) \, A$$

$$I1_3 := \frac{Um_3}{Z1_3 + \frac{Z2_3 \cdot Z3_3}{Z2_3 + Z3_3}} = (1.225 + 0.454j) \, A$$

$$I1_5 := \frac{Um_5}{Z1_5 + \frac{Z2_5 \cdot Z3_5}{Z2_5 + Z3_5}} = (0.179 - 0.28j) \, A$$

В другій вітці кола:

$$I2_1 := I1_1 \cdot \frac{Z3_1}{Z2_1 + Z3_1} = (2.091 + 3.217j) \, A$$

$$I2_3 := I1_3 \cdot \frac{Z3_3}{Z2_3 + Z3_3} = (1.223 - 0.007j) \, A$$

$$I2_5 := I1_5 \cdot \frac{Z3_5}{Z2_5 + Z3_5} = (0.002 - 0.281j) \, A$$

В третій вітці кола:

$$I3_1 := I1_1 \cdot \frac{Z2_1}{Z2_1 + Z3_1} = (-0.404 + 0.263j) \, A$$

$$I3_3 := I1_3 \cdot \frac{Z2_3}{Z2_3 + Z3_3} = (0.003 + 0.461j) \, A$$

$$I3_5 := I1_5 \cdot \frac{Z2_5}{Z2_5 + Z3_5} = (0.177 + 0.001j) \, A$$

Миттєві значення струмів і напруг


$$\psi_1 := \arg(I_{1_1}) = 64.138^\circ \quad \psi_3 := \arg(I_{1_3}) = 20.342^\circ \quad \psi_5 := \arg(I_{1_5}) = -57.462^\circ$$

$$i_1(t) := |I_{1_1}| \cdot \sin(w \cdot t + \psi_1) + |I_{1_3}| \cdot \sin(3 \cdot (w \cdot t + \psi_3)) + |I_{1_5}| \cdot \sin(5 \cdot (w \cdot t + \psi_5))$$


$$i_2(t) := |I_{2_1}| \cdot \sin(w \cdot t + \psi_1) + |I_{2_3}| \cdot \sin(3 \cdot (w \cdot t + \psi_3)) + |I_{2_5}| \cdot \sin(5 \cdot (w \cdot t + \psi_5))$$




$$i_3(t) := |I_{3_1}| \cdot \sin(w \cdot t + \psi_1) + |I_{3_3}| \cdot \sin(3 \cdot (w \cdot t + \psi_3)) + |I_{3_5}| \cdot \sin(5 \cdot (w \cdot t + \psi_5))$$

$$u(t) := |Um_1| \cdot \sin(w \cdot t + \phi_1) + |Um_3| \cdot \sin(3 \cdot (w \cdot t + \phi_3)) + |Um_5| \cdot \sin(5 \cdot (w \cdot t + \phi_5))$$

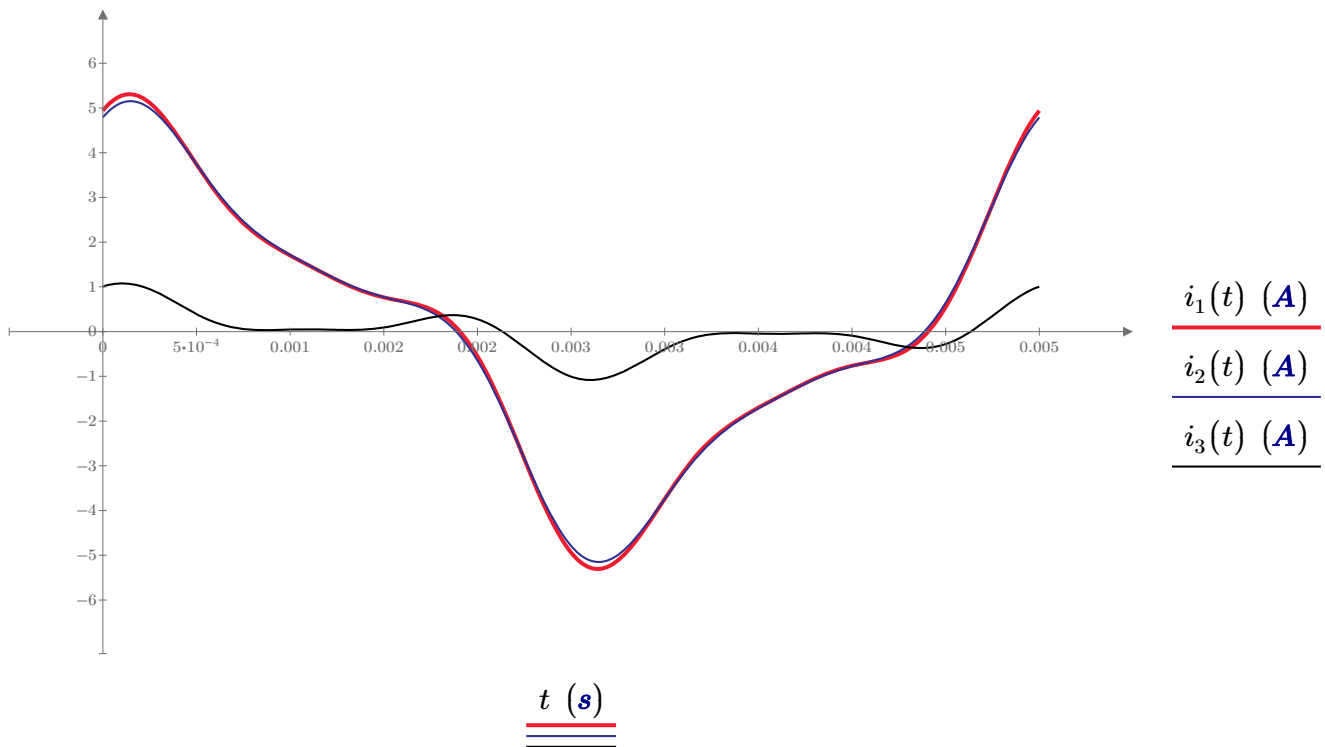

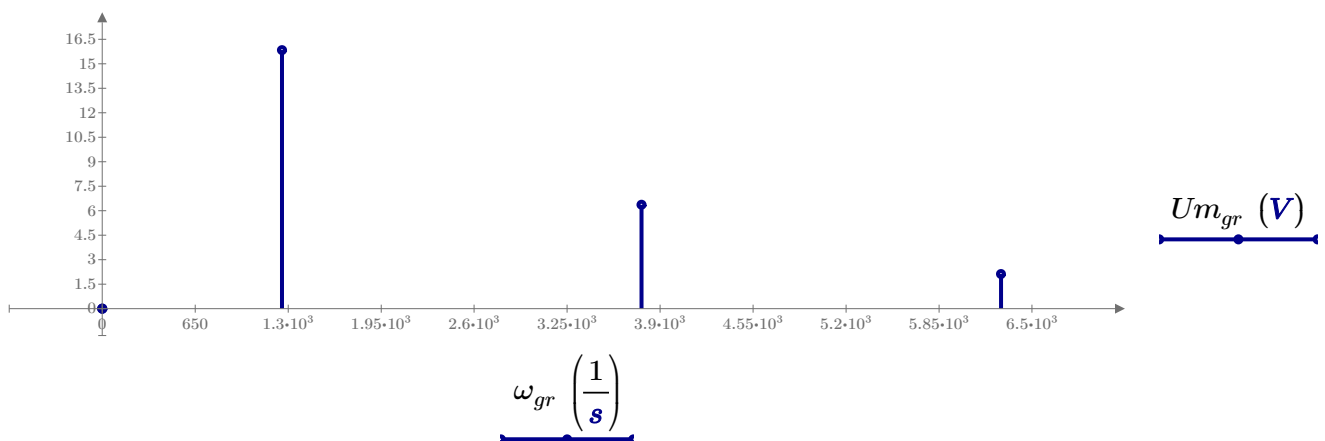Амплітудні і фазові спектральні діаграми
для струму і напруги джерела.



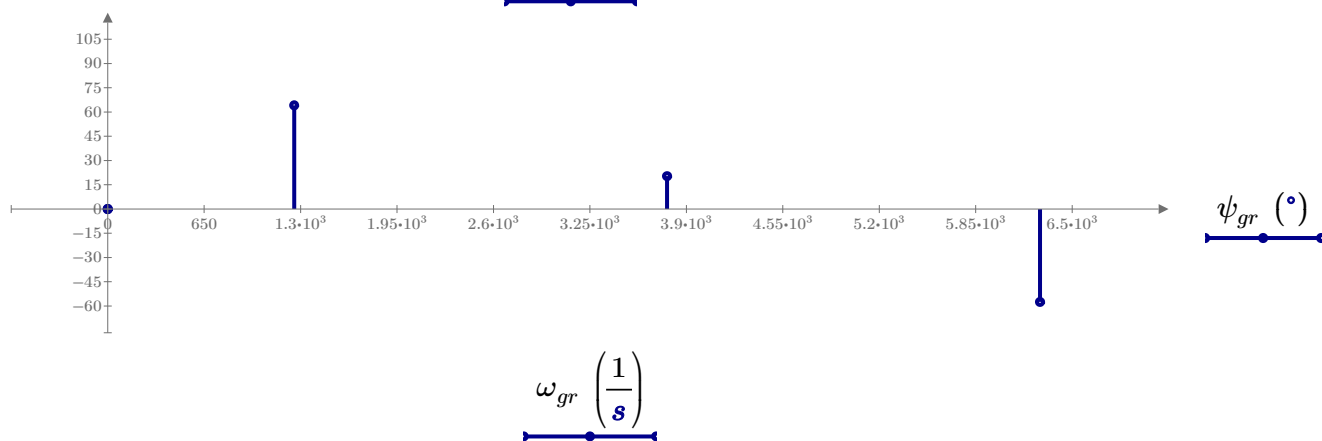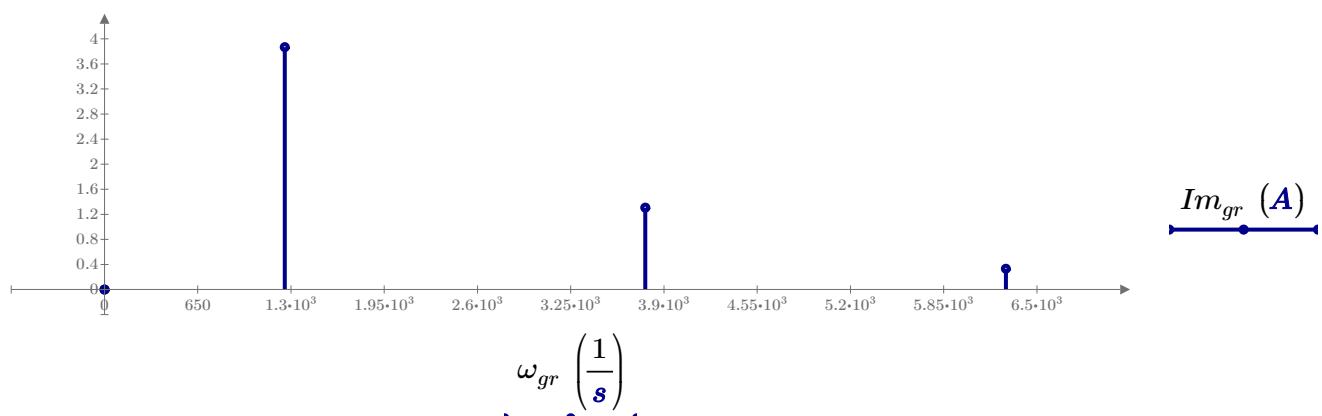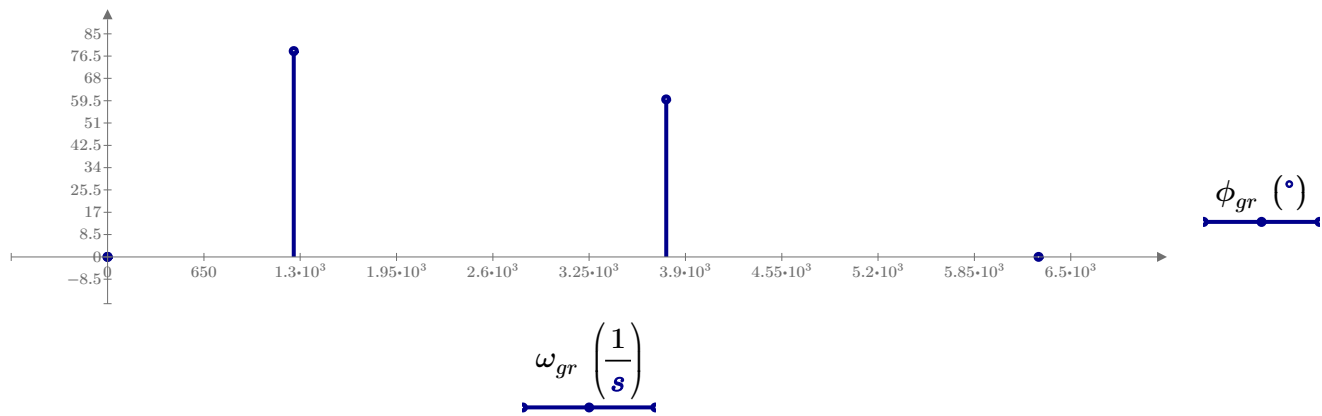

Діючі значення напруг і струмів

$$A1 := \sqrt{|I_{1_1}|^2 + |I_{1_3}|^2 + |I_{1_5}|^2} = 4.095 \text{ A}$$

$$A2 := \sqrt{|I_{3_1}|^2 + |I_{3_3}|^2 + |I_{3_5}|^2} = 0.69 \text{ A}$$

$$V1 := \sqrt{|I_{1_1} \cdot Z_{1_1}|^2 + |I_{1_3} \cdot Z_{1_3}|^2 + |I_{1_5} \cdot Z_{1_5}|^2} = 10.924 \text{ V}$$

$$V2 := \sqrt{|I_{2_1} \cdot Z_{2_1}|^2 + |I_{2_3} \cdot Z_{2_3}|^2 + |I_{2_5} \cdot Z_{2_5}|^2} = 8.074 \text{ V}$$

Розрахунок потужностей

$$U_1 := \left| \frac{Um_1}{\sqrt{2}} \right| = 11.198 \text{ V}$$

$$U_3 := \left| \frac{Um_3}{\sqrt{2}} \right| = 4.501 \text{ V}$$

$$U_5 := \left| \frac{Um_5}{\sqrt{2}} \right| = 1.501 \text{ V}$$

$$U := \sqrt{U_1^2 + U_3^2 + U_5^2} = 12.162 \text{ V}$$

$$P := |U_1| \cdot |I_{11}| \cdot \cos(\psi_1 - \phi_1) + |U_3| \cdot |I_{13}| \cdot \cos(\psi_3 - \phi_3) + |U_5| \cdot |I_{15}| \cdot \cos(\psi_5 - \phi_5) = 46.764 \text{ W}$$

$$Q := |U_1| \cdot |I_{11}| \cdot \sin(\psi_1 - \phi_1) + |U_3| \cdot |I_{13}| \cdot \sin(\psi_3 - \phi_3) + |U_5| \cdot |I_{15}| \cdot \sin(\psi_5 - \phi_5) = -14.846 \text{ W}$$

$$S := U \cdot A_1 = 49.807 \text{ W}$$

$$T := \sqrt{S^2 - P^2 - Q^2} = 8.57 \text{ W}$$

Коефіцієнт потужності: $K_p := \frac{P}{S} = 0.939$

Коефіцієнти для змінної складової напруги

$$U_{\text{сеп_но_мод}} := \frac{U_1 + U_3 + U_5}{1.11} = 15.496 \text{ V}$$

$$K_f := \frac{U}{U_{\text{сеп_но_мод}}} = 0.785$$

$$K_{sp} := \frac{U_1}{U} = 0.921$$

$$K_a := \frac{|Um_1|}{U} = 1.302$$

$$K_g := \frac{U_3 + U_5}{U_1} = 0.536$$

Ємність, при якій відбудеться резонанс: $C_r := \frac{1}{\omega^2 \cdot L} = (6.333 \cdot 10^{-4}) \text{ F}$

Вважаючи задану схему однією з фаз симетричного трифазного кола при з'єднанні генератора і навантаження зіркою з нульовим проводом, визначимо діюче значення лінійної напруги і струму в нульовому проводі:

$$U_{0_{\text{діюча}}} := \sqrt{3} \cdot U = 21.065 \text{ V}$$

$$I_{\phi} := \sqrt{|I_{11}|^2 + |I_{13}|^2 + |I_{15}|^2} = 4.095 \text{ A}$$

$$a := e^{j \cdot 120^\circ}$$

$$I_{0_{\text{діючий}}} := I_{\phi} + I_{\phi} \cdot a + I_{\phi} \cdot a^2 = 0 \text{ A}$$