



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Лабораторна робота №2

з дисципліни «Технології проектування
комп'ютерних систем»
на тему: «Лічильник команд»

Виконав:
студент 4-го курсу
факультету ІОТ
групи ІО-41
Демчик В. В.
НЗК 4111

Перевірив:
проф. Сергієнко А. М.

Тема: Лічильник команд.

Мета та основні завдання роботи: оволодіти знаннями і практичними навичками з проектування таких комбінаційних пристроїв з пам'яттю, як лічильник команд (ICTR). Лабораторна робота також служить для оволодіння навичками програмування та налагодження опису тригерів і логічних схем на мові VHDL.

Завдання на лабораторну роботу: розробити ICTR для 16-розрядних операндів, який працює за наведеними нижче умовами:

№ завдання	Функції ICTR	Додаткові умови
6	M – без змін R - скидання WR – запис адреси довгого переходу +D – додавання зміщення зі знаком +1, +2, +3	Розрядність A – 16 Стан лічильника після скидання – $11 \cdot 32 = 352$ Розрядність D - 13

Виконати описання поведінкової моделі. Провести аналіз отриманих графіків роботи схем.

Хід проектування:

Складаємо карту кодування операцій ICTR:

Опис операції	МО	$F_2F_1F_0$
Без змін	M	0 0 0
+1	+1	0 0 1
+2	+2	0 1 0
+3	+3	0 1 1
Скидання	R	1 0 1
Запис	WR	1 1 0
Додавання	+D	1 1 1

Код програми:

Поведінкова модель:

```
use CNetwork.all;
```

```
library ieee;
```

```
use ieee.numeric_bit.all;
```

```
entity ICTR is
```

```
port(CLK : in BIT;
```

```
  R : in BIT;
```

```
  WR: in BIT;
```

```
  D : in BIT_VECTOR(12 downto 0);
```

```
  F : in BIT_VECTOR(2 downto 0);
```

```
  A : out BIT_VECTOR(15 downto 0)
```

```
);
```

```
end ICTR;
```

```
architecture BEH of ICTR is
```

```


signal RG: BIT_VECTOR(2 downto 0);
signal SM: BIT_VECTOR(3 downto 0);
signal CTR:BIT_VECTOR(15 downto 3);
signal CTRi:SIGNED(16 downto 0);
begin
-- SUM -----
SUM:SM<= INT_TO_BIT( (BIT_TO_INT(RG)+ BIT_TO_INT(F)),4);
-- RG -----
R_3:process(R,CLK)
begin
if R='1' then
RG<="000";
elsif CLK='1' and CLK'event then
case F is
when "001"|"010"|"011"|"100"=>RG<=SM(2 downto 0);
when "101" => RG<="000";
when "110" => RG<=D(2 downto 0);
when others=> null;
end case;
end if;
end process;
-- CT -----
CT:process(CLK,R)
begin
if R='1' then
CTRi<="00000000101100000";--11*32=352=0001 0110 0000
elsif CLK='1' and CLK'event then
if F="101" then
CTRi<="00000000111100000";
elsif F="110" then
CTRi(15 downto 3)<= "0000"&SIGNED(D(12 downto 3));
elsif F="111" then
CTRi <= CTRi + SIGNED(D(12 downto 0));
elsif (F(2) = '0' or F="100") and SM(3) = '1' then
CTRi<= CTRi+1;
end if;
end if;

end process;
CTR<= BIT_VECTOR(CTRi(15 downto 3));
A<=CTR&RG;
end BEH;


```

Результати симуляції:


Скидання: $(352_2 = 160_{16})$

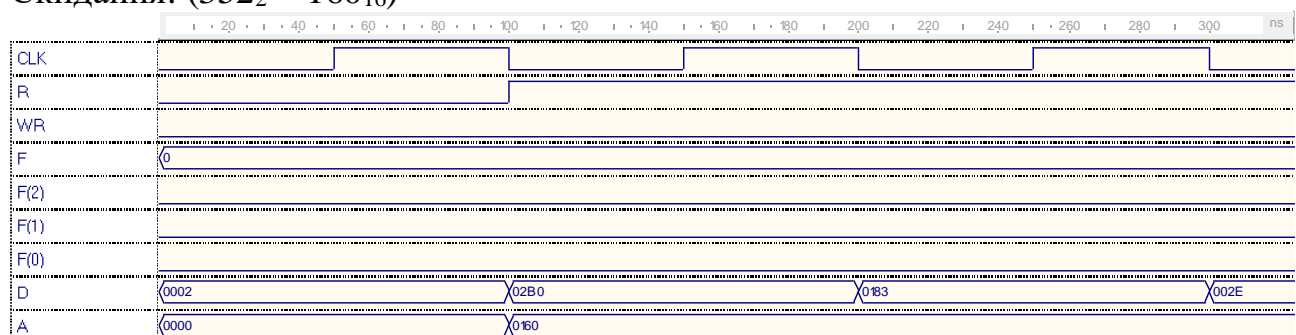


Без змін:

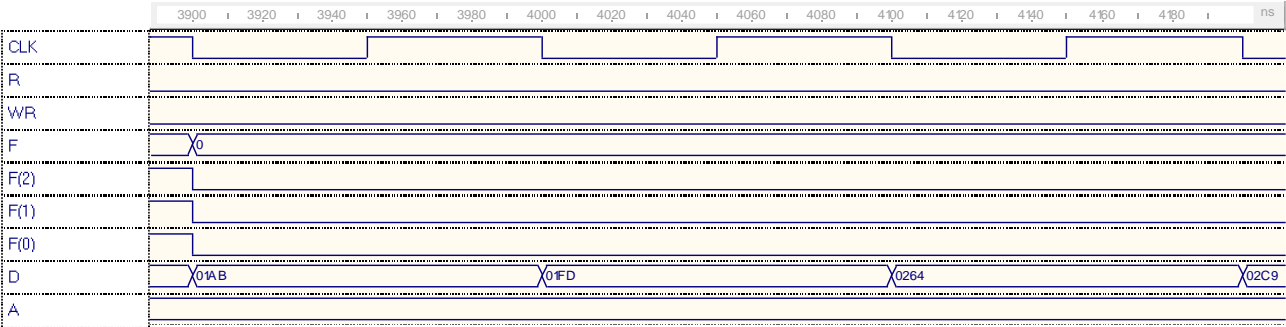


Запис:

 


+D:

 

+1:

 

+2:

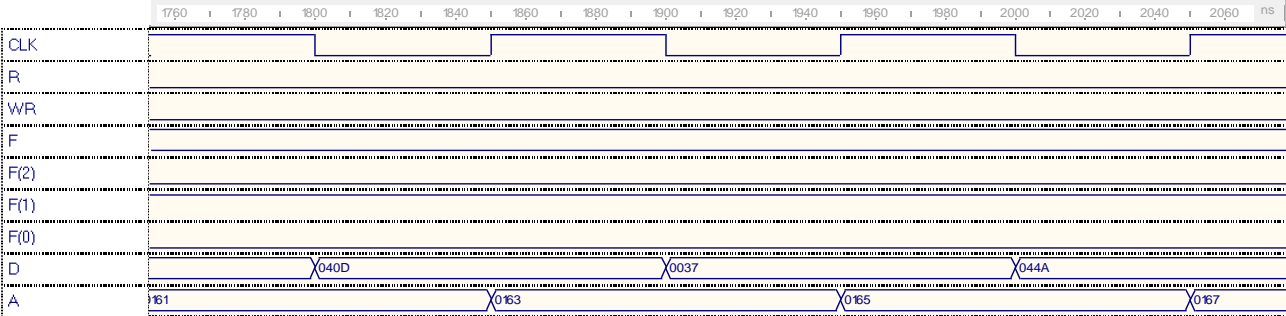

+3:

