

Зміст

1. Вступ.....	2
2. Синтез автомата.....	2
2.1 Побудова графічної схеми алгоритму і розмітка станів автомата.....	2
2.2 Побудова графу автомата.....	3
2.3 Побудова таблиці переходів.....	3
2.4 Побудова структурної таблиці автомата.....	4
2.5 Синтез комбінаційних схем для функцій збудження тригерів та вихідних сигналів.....	4
2.6 Побудова схеми автомата в заданому базисі.....	7
3. Синтез комбінаційних схем.....	9
3.1 Представлення функції f_4 в канонічних формах алгебр Буля, Шеффера, Пірса та Жегалкіна.....	9
3.2 Визначення належності функції f_4 до п'яти передповних класів.....	10
3.3 Мінімізація функції f_4	10
3.4 Спільна мінімізація функцій f_1, f_2, f_3	11
3.5 Одержання операторних форм для реалізації на ПЛМ.....	15
4. Висновок.....	18
5. Список літератури.....	19

					ІАЛЦ.463626.004 ПЗ		
Зм.	Арк.	№докум.	Підпис	Дата			
Розроб.	Сук В.М.				Пояснювальна записка		
Перевір.	Верба О.А.						
					Літ	Аркуш	Аркушів
						1	19
Н. контр.					НТУУ "КПІ" ФІОТ Група ІО-54		
Затв.	Жабін В.І.						