

***Министерство образования и науки Украины
Национальный технический университет Украины
“Киевский Политехнический Институт”
Кафедра ТОЭ***

***Расчетно-графическая работа
“Периодические несинусоидальные токи в линейных
электрических цепях”
Вариант № 805***

Выполнил: _____

Проверил: _____


Задание

В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, действует источник периодической несинусоидальной ЭДС. График ЭДС задан кривой. Нелинейный отрезок кривой представляют собой участки синусоиды. Угловая частота изменения ЭДС $\omega = 1000$ рад/с.

Требуется:

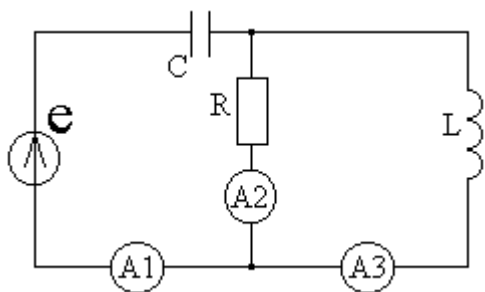1. Разложить заданную ЭДС в ряд Фурье (ограничиться 1-ой, 3-ей и 5-ой гармониками).
2. Построить в одной системе координат временные графики составляющих и суммарную кривую ЭДС, последнюю сравнить с заданной.
3. Рассчитать мгновенные значения токов всех ветвей заданной схемы.
4. Определить показания амперметров электромагнитной системы, включенных в цепь.
5. Вычислить мощность P , Q , S , T и коэффициент мощности источника. Составить баланс активных мощностей цепи.
6. Считая заданную схему одной из фаз симметричной трехфазной цепи при соединении генератора и нагрузки звездой с нулевым проводом, необходимо:
 - а) Записать выражения мгновенных значений ЭДС во всех фазах трехфазного источника (принять заданную ЭДС в качестве ЭДС фазы А),
 - б) Определить действующие значения линейного напряжения источника и тока в нейтральном проводе,
 - в) Вычислить действующие значения напряжения между нейтральными точками генератора и приемника и токов в линейных проводах при обрыве нейтрального провода.

$$E_m := 70 \text{ В} \quad R := 20 \text{ Ом} \quad L := 6 \text{ мГн} \quad C := 14 \text{ мкФ} \quad \omega := 1000 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$$



Общая схема цепи

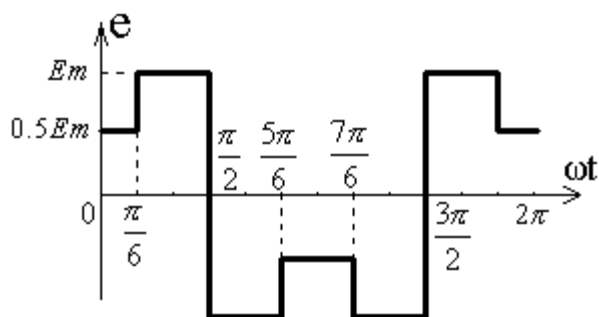


График ЭДС

Разложение заданной ЭДС в ряд Фурье.

Данная функция является симметричной относительно оси. Ряд Фурье такой функции не содержит синусоидных составляющих:

$$f(wt) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} C_{mk} \cos kwt \quad x = \omega t$$

$$A_0 := \frac{1}{2\pi} \cdot \left[\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{E_m}{2} dx + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} E_m dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{6}} (-E_m) dx + \int_{\frac{5\pi}{6}}^{\frac{7\pi}{6}} \left(-\frac{E_m}{2}\right) dx + \int_{\frac{7\pi}{6}}^{\frac{3\pi}{2}} (-E_m) dx + \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{11\pi}{6}} E_m dx + \int_{\frac{11\pi}{6}}^{2\pi} \frac{E_m}{2} dx \right]$$

$$A_0 = -1.131 \times 10^{-15}$$

Нахождение коэффициента для 1-ой гармоники

$$C_{m1} := \frac{4}{\pi} \cdot \left[\int_0^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{E_m}{2}\right) \cdot \cos(x) d(x) \right] + \frac{4}{\pi} \cdot \left[\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (E_m) \cdot \cos(x) d(x) \right] \quad C_{m1} = 66.845$$

Нахождение коэффициентов для 3-ой гармоники

$$C_{m3} := \frac{4}{\pi} \cdot \left[\int_0^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{E_m}{2}\right) \cdot \cos(3x) d(x) \right] + \frac{4}{\pi} \cdot \left[\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (E_m) \cdot \cos(3x) d(x) \right] \quad C_{m3} = -44.563$$


Нахождение коэффициентов для 5-ой гармоники

$$C_{m5} := \frac{4}{\pi} \cdot \left[\int_0^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{E_m}{2}\right) \cdot \cos(5x) d(x) \right] + \frac{4}{\pi} \cdot \left[\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (E_m) \cdot \cos(5x) d(x) \right] \quad C_{m5} = 13.369$$

Искомое разложение функции можно представить в виде:

$$F(x) := A_0 + C_{m1} \cdot \cos(x) + C_{m3} \cdot \cos(3x) + C_{m5} \cdot \cos(5x)$$

Графики составляющих и суммарной ЭДС

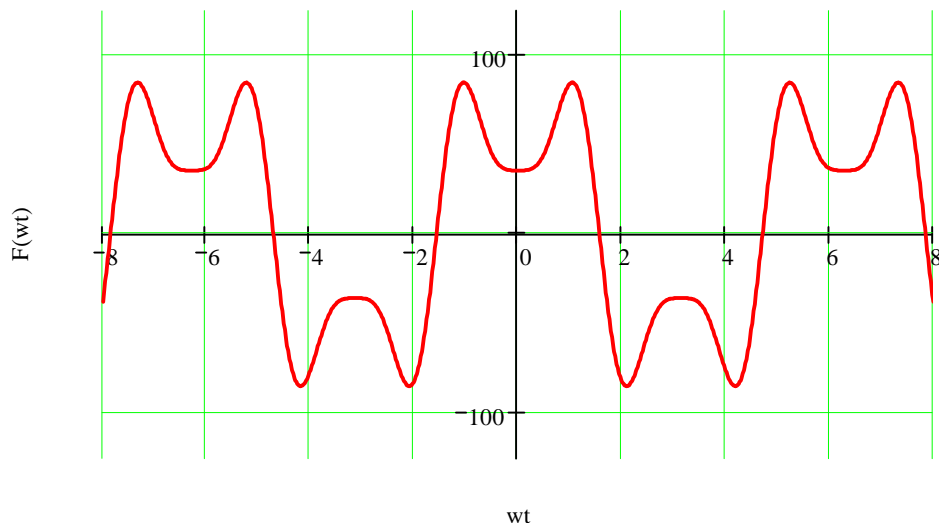

Временной график суммарной кривой

Нахождение мгновенных значений токов всех ветвей заданной схемы.

Выполнив разложение периодической несинусоидальной ЭДС в ряд Фурье, заменяем её приближенно суммой нескольких синусоидальных составляющих.

Обозначим реактивные сопротивления цепи для К-ой гармоники:

$$X_C := \frac{1}{\omega \cdot C \cdot k \cdot 10^{-6}} \quad X_L := \omega \cdot L \cdot k \cdot 10^{-3}$$

Расчет токов, обусловленных каждой из составляющих ЭДС, выполним в комплексной форме. Комплексное сопротивление цепи для К-ой гармоники равно:

$$Z_k = -i \cdot X_C \cdot k + \frac{R \cdot (i \cdot X_L \cdot k)}{R + (i \cdot X_L \cdot k)}$$

Для основной гармоники ЭДС (K=1):

$$E_1 := \frac{Cm_1}{\sqrt{2}} \cdot e^{-i \cdot 30 \cdot \frac{\pi}{180}} \quad E_1 = 40.934 - 23.633i \quad F(E_1) = (47.267 \quad -30)$$

Комплексное сопротивление цепи для 1-ой гармоники равно:

$$Z_1 := -i \cdot X_C + \frac{R \cdot (i \cdot X_L)}{R + (i \cdot X_L)} \quad Z_1 = 1.651 - 65.924i$$

За законом Ома находим ток I1:

$$I_{1_1} := \frac{E_1}{Z_1} \quad I_{1_1} = 0.374 + 0.612i \quad F(I_{1_1}) = (0.717 \quad 58.565)$$

Остальные токи находим за формулами чужого сопротивления:

$$I_{2_1} := I_{1_1} \cdot \frac{i \cdot X_L}{R + (i \cdot X_L)} \quad I_{2_1} = -0.137 + 0.153i \quad F(I_{2_1}) = (0.206 \quad 131.866)$$

$$I_{3_1} := I_{1_1} \cdot \frac{R}{R + (i \cdot X_L)} \quad I_{3_1} = 0.511 + 0.458i \quad F(I_{3_1}) = (0.687 \quad 41.866)$$

Для третьей гармоники ЭДС(K=3):

$$E_3 := \frac{Cm_3}{\sqrt{2}} \cdot e^{-i \cdot 30 \cdot \frac{\pi}{180}} \quad E_3 = -27.289 + 15.756i \quad F(E_3) = (31.511 \quad 150)$$

Комплексное сопротивление цепи для 3-ой гармоники равно:

$$Z_3 := -i \cdot X_C + \frac{R \cdot (i \cdot X_L)}{R + (i \cdot X_L)} \quad Z_3 = 8.95 - 13.865i$$

За законом Ома находим ток I1:

$$I_{1_3} := \frac{E_3}{Z_3} \quad I_{1_3} = -1.699 - 0.872i \quad F(I_{1_3}) = (1.909 \quad -152.844)$$

Остальные токи находим за формулами чужого сопротивления:

$$I_{2_3} := I_{1_3} \cdot \frac{i \cdot X_L}{R + (i \cdot X_L)} \quad I_{2_3} = -0.327 - 1.235i \quad F(I_{2_3}) = (1.277 \quad -104.831)$$

$$I_{3_3} := I_{1_3} \cdot \frac{R}{R + (i \cdot X_L)} \quad I_{3_3} = -1.372 + 0.363i \quad F(I_{3_3}) = (1.419 \quad 165.169)$$

Для пятой гармоники ЭДС(K=5):

$$E_5 := \frac{Cm_5}{\sqrt{2}} \cdot e^{-i \cdot 30 \cdot \frac{\pi}{180}} \quad E_5 = 8.187 - 4.727i \quad F(E_5) = (9.453 \quad -30)$$

Комплексное сопротивление цепи для 3-ой гармоники равно:

$$Z_5 := -i \cdot X_C + \frac{R \cdot (i \cdot X_L)}{R + (i \cdot X_L)} \quad Z_5 = 13.846 - 5.055i$$

За законом Ома находим ток I1:

$$I_{1_5} := \frac{E_5}{Z_5} \quad I_{1_5} = 0.632 - 0.111i \quad F(I_{1_5}) = (0.641 \quad -9.944)$$

Остальные токи находим за формулами чужого сопротивления:

$$I_{2_5} := I_{1_5} \cdot \frac{i \cdot X_L}{R + (i \cdot X_L)} \quad I_{2_5} = 0.488 + 0.215i \quad F(I_{2_5}) = (0.534 \quad 23.746)$$

$$I_{3_5} := I_{1_5} \cdot \frac{R}{R + (i \cdot X_L)} \quad I_{3_5} = 0.143 - 0.326i \quad F(I_{3_5}) = (0.356 \quad -66.254)$$

Мгновенные значения токов ветвей:

$$i_1 = 0.717 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + 58.565) + 1.909 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(3 \cdot \omega t - 152.844) + 0.641 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(5 \cdot \omega t - 9.944)$$

$$i_2 = 0.206 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + 131.866) + 1.277 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(3 \cdot \omega t - 104.831) + 0.534 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(5 \cdot \omega t + 23.746)$$

$$i_3 = 0.687 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + 41.866) + 1.419 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(3 \cdot \omega t + 165.169) + 0.356 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(5 \cdot \omega t - 66.254)$$

Определение показаний амперметров электромагнитной системы, включенных в цепь.

$$\Gamma_1 := \sqrt{(|I_{1_1}|)^2 + (|I_{1_3}|)^2 + (|I_{1_5}|)^2} \quad \Gamma_1 = 2.138$$

$$\Gamma_2 := \sqrt{(|I_{2_1}|)^2 + (|I_{2_3}|)^2 + (|I_{2_5}|)^2} \quad \Gamma_2 = 1.4$$

$$\Gamma_3 := \sqrt{(|I_{3_1}|)^2 + (|I_{3_3}|)^2 + (|I_{3_5}|)^2} \quad \Gamma_3 = 1.616$$

Вычисление мощности P, Q, S, T и коэффициента мощности источника. Баланс активных мощностей цепи.

Активная мощность источника (на входе цепи):

$$P := |E_1| \cdot |I_{1_1}| \cdot \cos\left[-\left(\arg(I_{1_1}) - \arg(E_1)\right)\right] + |E_3| \cdot |I_{1_3}| \cdot \cos\left[-\left(\arg(I_{1_3}) - \arg(E_3)\right)\right]$$

$$P := P + |E_5| \cdot |I_{1_5}| \cdot \cos\left[-\left(\arg(I_{1_5}) - \arg(E_5)\right)\right] \quad P = 39.176$$

Реактивная мощность источника:

$$Q := |E_1| \cdot |I_{1_1}| \cdot \sin\left[-\left(\arg(I_{1_1}) - \arg(E_1)\right)\right] + |E_3| \cdot |I_{1_3}| \cdot \sin\left[-\left(\arg(I_{1_3}) - \arg(E_3)\right)\right]$$

$$Q := Q + |E_5| \cdot |I_{1_5}| \cdot \sin\left[-\left(\arg(I_{1_5}) - \arg(E_5)\right)\right] \quad Q = -86.498$$

Полная мощность источника:

$$E := \sqrt{(|E_1|)^2 + (|E_3|)^2 + (|E_5|)^2} \quad S := E \cdot I_1 \quad S = 123.125$$

Мощность искажения на входе цепи:

$$T := \sqrt{S^2 - P^2 - Q^2} \quad T = 78.377$$

Мощность, поступающая в активные сопротивления цепи:

$$P_a := (I_2^2) \cdot R \quad P_a = 39.176$$

Считем заданную схему одной из фаз симметричной трехфазной цепи при соединении генератора и нагрузки звездой с нулевым проводом.

Выражения мгновенных значений ЭДС во всех фазах трехфазного источника (принимая заданную ЭДС в качестве ЭДС фазы А).

В симметричных трёхфазных электрических цепях кривые напряжения (тока) во второй и третьей фазах аналогичны кривой напряжения (тока) первой фазы со сдвигом на треть периода:

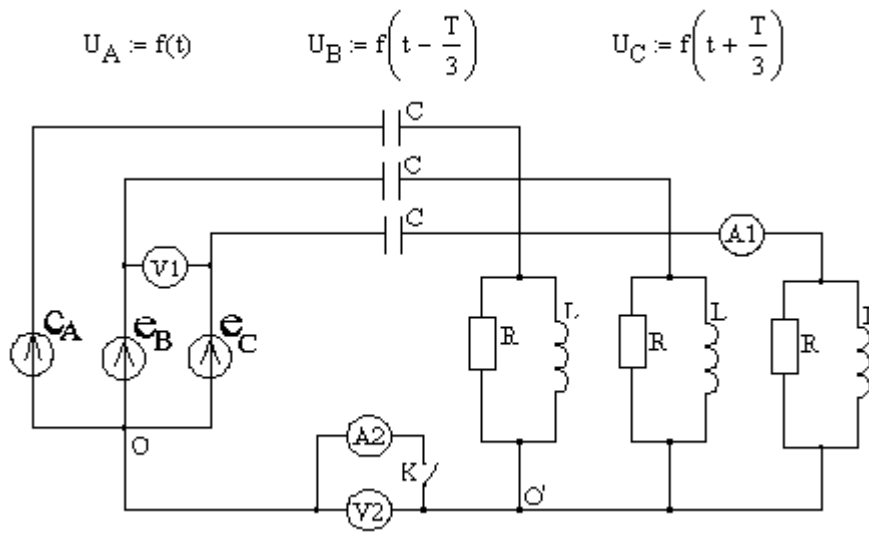


Схема трехфазной цепи

$$e_A = 66.845 \cdot \sin(\omega t - 30) - 44.563 \cdot \sin(3\omega t - 30) - 13.369 \cdot \sin(5\omega t - 30)$$

$$e_B = 66.845 \cdot \sin(\omega t - 150) - 44.563 \cdot \sin(3\omega t - 30) - 13.369 \cdot \sin(5\omega t - 289.345)$$

$$e_C = 66.845 \cdot \sin(\omega t + 90) - 44.563 \cdot \sin(3\omega t - 30) - 13.369 \cdot \sin(5\omega t - 268.401)$$

Определение действующего значения линейного напряжения источника и тока в нейтральном проводе.

Действующее значение линейного напряжения источника (показание вольтметра V1):

$$U_L := \sqrt{3} \cdot \sqrt{(|E_1|)^2 + (|E_5|)^2} \quad U_L = 83.489$$

Действующее значение тока в линейном проводе (показания амперметра A2 при замкнутом ключе K):

$$I_N := 3 \cdot \sqrt{(|I_{13}|)^2} \quad I_N = 5.728$$

Определение действующего значения напряжения между нейтральными точками генератора и приемника и токов в линейных проводах при обрыве нейтрального провода.

Действующее значение напряжения между нейтральными точками генератора O и приемника O' при размыкании ключа K (показания вольтметра V2):

$$U_N := |E_3| \quad U_N = 31.511$$

Действующее значение токов в линейных проводах при обрыве нейтрального провода (показание амперметра A1):

$$I_1 := \sqrt{(|I_{11}|)^2 + (|I_{15}|)^2} \quad I_1 = 0.962$$