

**Министерство образования и науки Украины
Национальный технический университет Украины
“Киевский Политехнический Институт”
Кафедра ТОЭ**

Расчетно-графическая работа

“Расчёт цепей постоянного тока”

Вариант № 139

Выполнил: _____


Проверил: _____

Киев 2006

Задание:

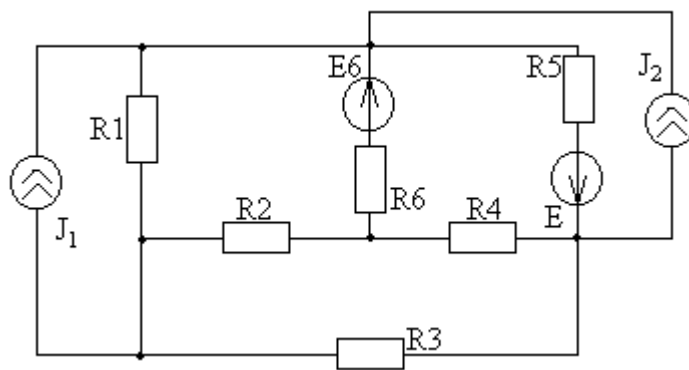1. Найти токи в ветках данной электрической цепи методом узловых потенциалов и контурных токов. Проверить расчёт цепи при помощи законов Кирхгофа для каждого узла и независимого контура. Сложить и проверить уравнение баланса мощностей.
2. Построить потенциальную диаграмму для контура данной цепи.
3. Преобразовать данную цепь к трём независимым контурам. В полученной цепи найти токи в ветках методом наложения. Проверить расчеты цепи за законами Кирхгофа
4. Найти токи в ветвях данной цепи методом эквивалентного генератора.

$R_1 := 10$ $R_2 := 20$ $R_3 := 25$ $R_4 := 40$ $R_5 := 50$ $R_6 := 100$
 $E := 200$ $E_6 := 100$ $J_1 := 20$ $J_2 := 10$



Метод контурных токов

За вторым законом Кирхгофа составляем систему уравнений. Решая полученную систему уравнений, находим контурные токи.

$$I_{K1} := 1 \quad I_{K2} := 1 \quad I_{K3} := 1$$

Given

$$I_{K1} \cdot (R_1 + R_2 + R_6) - I_{K2} \cdot R_6 - I_{K3} \cdot R_2 - J_1 \cdot R_1 = -E_6$$

$$-I_{K1} \cdot R_6 + I_{K2} \cdot (R_5 + R_4 + R_6) - I_{K3} \cdot R_4 + J_2 \cdot R_5 = E_6 + E$$

$$-I_{K1} \cdot R_2 - I_{K2} \cdot R_4 + I_{K3} \cdot (R_2 + R_3 + R_4) = 0$$

$$\begin{pmatrix} I_{K1} \\ I_{K2} \\ I_{K3} \end{pmatrix} := \text{Find}(I_{K1}, I_{K2}, I_{K3})$$

$$I_{K1} = -0.503$$

$$I_{K2} = -1.49$$

$$I_{K3} = -0.819$$

Токи ветвей схемы равны:

$$I_1 := J_1 - I_{K1} \quad I_1 = 20.503$$


$$I_2 := I_{K1} - I_{K3} \quad I_2 = 0.317$$

$$I_3 := -I_{K3} \quad I_3 = 0.819$$

$$I_4 := I_{K3} - I_{K2} \quad I_4 = 0.67$$

$$I_5 := I_{K2} + J_2 \quad I_5 = 8.51$$
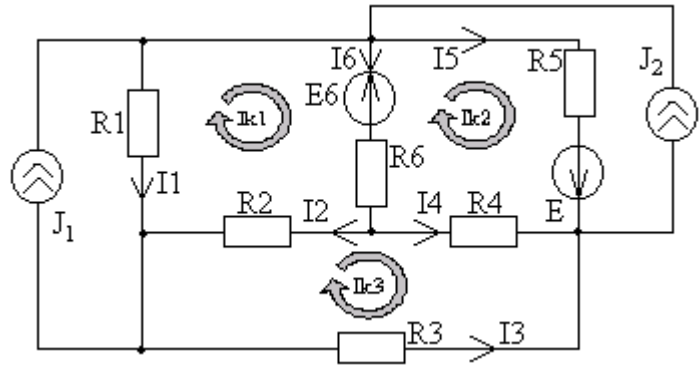
$$I_6 := I_{K1} - I_{K2} \quad I_6 = 0.987$$



Метод узловых потенциалов

Примем потенциал точки 1 равным 0: $\phi_1 := 0$

Найдем узловые и межузловые проводимости и узловые токи:

$$G_{22} := \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \quad G_{22} = 0.19$$

$$G_{33} := \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_5} \quad G_{33} = 0.13$$

$$G_{44} := \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \quad G_{44} = 0.085$$

$$G_{21} := \frac{1}{R_2} \quad G_{21} = 0.05$$

$$G_{23} := \frac{1}{R_1} \quad G_{23} = 0.1$$

$$G_{24} := \frac{1}{R_3} \quad G_{24} = 0.04$$


$$G_{31} := \frac{1}{R_6} \quad G_{31} = 0.01$$

$$G_{32} := G_{23} \quad G_{32} = 0.1$$

$$G_{34} := \frac{1}{R_5} \quad G_{34} = 0.02$$

$$G_{41} := \frac{1}{R_4} \quad G_{41} = 0.025$$
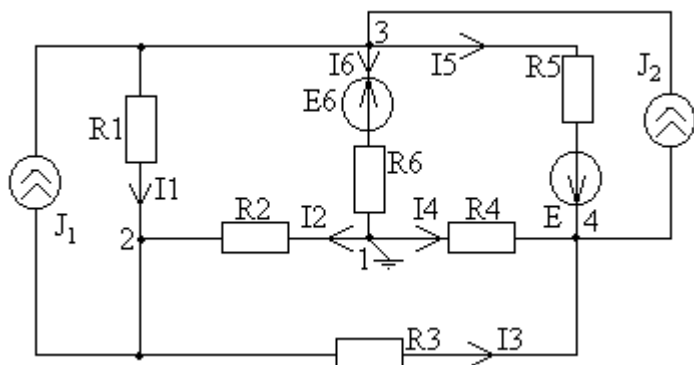
$$J_{B4} := \frac{E}{R_5} - J_2 \quad J_{B4} = -6$$



$$G_{42} := G_{24} \quad G_{42} = 0.04$$

$$G_{43} := G_{34} \quad G_{43} = 0.02$$

$$J_{B2} := -J_1 \quad J_{B2} = -20$$

$$J_{B3} := J_1 + J_2 + \frac{E_6}{R_6} - \frac{E}{R_5} \quad J_{B3} = 27$$

Подставив найденные значения проводимостей и узловых токов в расчетную систему уравнений и найдем искомые потенциалы узлов 2 и 4:

$$\phi_2 := 1 \quad \phi_3 := 1 \quad \phi_4 := 1$$

Given

$$-G_{21} \cdot \phi_1 + G_{22} \cdot \phi_2 - G_{23} \cdot \phi_3 - G_{24} \cdot \phi_4 = J_{B2}$$

$$-G_{31} \cdot \phi_1 - G_{32} \cdot \phi_2 + G_{33} \cdot \phi_3 - G_{34} \cdot \phi_4 = J_{B3}$$

$$-G_{41} \cdot \phi_1 - G_{42} \cdot \phi_2 - G_{43} \cdot \phi_3 + G_{44} \cdot \phi_4 = J_{B4}$$

$$\begin{pmatrix} \phi_2 \\ \phi_3 \\ \phi_4 \end{pmatrix} := \text{Find}(\phi_2, \phi_3, \phi_4)$$

$$\phi_2 = -6.331 \quad \phi_3 = 198.696 \quad \phi_4 = -26.816$$

Токи ветвей схемы находим за законом Ома:

$$I_1 := \frac{\phi_3 - \phi_2}{R_1} \quad I_1 = 20.503$$

$$I_2 := \frac{\phi_1 - \phi_2}{R_2} \quad I_2 = 0.317$$

$$I_3 := \frac{\phi_2 - \phi_4}{R_3} \quad I_3 = 0.819$$

$$I_4 := \frac{\phi_1 - \phi_4}{R_4} \quad I_4 = 0.67$$

$$I_5 := \frac{\phi_3 - \phi_4 + E}{R_5} \quad I_5 = 8.51$$

$$I_6 := I_2 + I_4 \quad I_6 = 0.987$$

Проверка:

За 1-м законом Кирхгофа:

$$I_6 - I_4 - I_2 = 0$$

$$-I_5 - I_4 - I_3 + J_2 = -8.704 \times 10^{-14}$$

$$I_1 + I_2 - I_3 - J_1 = -3.091 \times 10^{-13}$$

$$I_1 + I_5 + I_6 - J_1 - J_2 = -2.238 \times 10^{-13}$$

За 2-м законом Кирхгофа:

$$E_6 + E = 300$$

$$-I_4 \cdot R_4 + I_5 \cdot R_5 - I_6 \cdot R_6 = 300$$

$$I_5 \cdot R_5 - I_4 \cdot R_4 + I_2 \cdot R_2 - I_1 \cdot R_1 = 200$$

$$E = 200$$

$$-I_2 \cdot R_2 + I_4 \cdot R_4 - I_3 \cdot R_3 = 0$$

$$-I_2 \cdot R_2 + I_1 \cdot R_1 - I_6 \cdot R_6 = 100$$

$$E_6 = 100$$

Баланс мощностей:

$$E \cdot I_5 - E_6 \cdot I_6 + J_1 \cdot (I_1 \cdot R_1) + J_2 \cdot (I_5 \cdot R_5 - E) = 7.959 \times 10^3$$

$$I_1^2 \cdot R_1 + I_2^2 \cdot R_2 + I_3^2 \cdot R_3 + I_4^2 \cdot R_4 + I_5^2 \cdot R_5 + I_6^2 \cdot R_6 = 7.959 \times 10^3$$

Потенциальная диаграмма

$$\phi_1 = 0$$

$$\phi_4 := \phi_1 - I_5 \cdot R_5$$

$$\phi_4 = -425.512$$

$$\phi_3 := \phi_4 + E$$

$$\phi_3 = -225.512$$

$$\phi_2 := \phi_3 + I_4 \cdot R_4$$


$$\phi_2 = -198.696$$

$$\phi_7 := \phi_2 + I_6 \cdot R_6$$


$$\phi_7 = -100$$

$$\phi_1 := \phi_7 + E_6$$

$$\phi_1 = -4.226 \times 10^{-11}$$

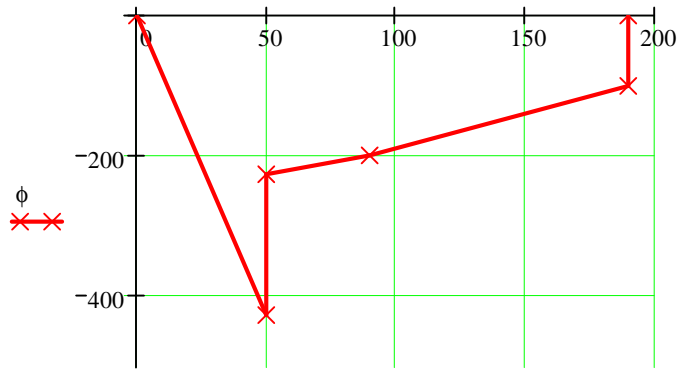

R

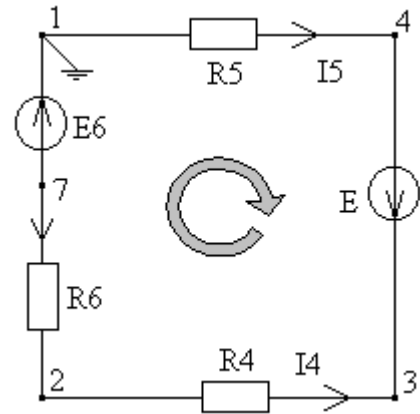

Метод эквивалентного генератора

Вырезавши из выходной схемы ветку с сопротивлением R_1 и источником питания E , получаем схему. В выходной схеме ток I_1 направленный от узла 2 к узлу 1, такое же направление выберем и для напряжения холостого хода U_{1X} .

Для нахождения напряжения U_{1X} сначала надо найти токи в ветвях с сопротивлениями R_6 и R_3 . Для этого воспользуемся методом контурных токов:

$$I_{K1} := 1 \quad I_{K2} := 1$$

Given

$$I_{K1} \cdot (R_1 + R_2 + R_6) - I_{K2} \cdot R_2 - J_1 \cdot R_1 - J_2 \cdot R_1 = -E_6$$

$$-I_{K1} \cdot R_2 + I_{K2} \cdot (R_2 + R_3 + R_4) - J_2 \cdot R_3 = 0$$


$$\begin{pmatrix} I_{K1} \\ I_{K2} \end{pmatrix} := \text{Find}(I_{K1}, I_{K2})$$

$$I_{K1} = 2.066$$

$$I_{K2} = 3.427$$

Искомое напряжение холостого хода равно:
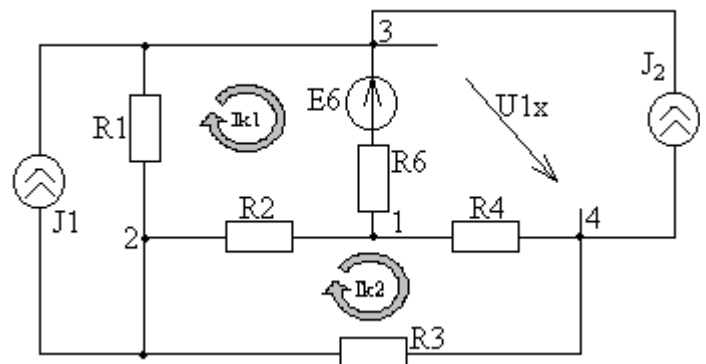
$$U_{1X} := I_{K2} \cdot R_4 + I_{K1} \cdot R_6 + E_6 \quad U_{1X} = 443.662$$



Эквивалентное сопротивление цепи равно:

$$R_E := \frac{\left(R_3 + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2 + R_6} \right) \cdot \left(R_4 + \frac{R_2 \cdot R_6}{R_1 + R_2 + R_6} \right)}{R_3 + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2 + R_6} + R_4 + \frac{R_2 \cdot R_6}{R_1 + R_2 + R_6}} + \frac{R_1 \cdot R_6}{R_1 + R_2 + R_6} \quad R_E = 25.634$$

Искомый ток, вырезанной ветки, равен:

$$I_5 := \frac{E + U_{1X}}{R_E + R_5} \quad I_5 = 8.51$$

Метод наложения

В цепи действует только E:

$$I_{K1} := 1 \quad I_{K2} := 1 \quad I_{K3} := 1$$

Given

$$\begin{aligned} I_{K1} \cdot (R_1 + R_2 + R_6) - I_{K2} \cdot R_6 - I_{K3} \cdot R_2 &= 0 \\ -I_{K1} \cdot R_6 + I_{K2} \cdot (R_4 + R_5 + R_6) - I_{K3} \cdot R_4 &= E \\ -I_{K1} \cdot R_2 - I_{K2} \cdot R_4 + I_{K3} \cdot (R_2 + R_3 + R_4) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} I_{K1} \\ I_{K2} \\ I_{K3} \end{pmatrix} := \text{Find}(I_{K1}, I_{K2}, I_{K3})$$

$$I_{K1} = 2.309 \quad I_{K2} = 2.644 \quad I_{K3} = 1.788$$

$$I_{1E} := I_{K1} \quad I_{1E} = 2.309$$


$$I_{2E} := I_{K1} - I_{K3} \quad I_{2E} = 0.521$$

$$I_{3E} := I_{K3} \quad I_{3E} = 1.788$$

$$I_{4E} := I_{K2} - I_{K3} \quad I_{4E} = 0.857$$

$$I_{5E} := I_{K2} \quad I_{5E} = 2.644$$
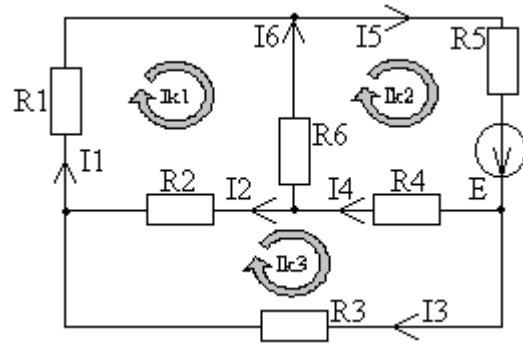
$$I_{6E} := I_{K2} - I_{K1} \quad I_{6E} = 0.335$$



В цепи действует только E6:

$$I_{K1} := 1 \quad I_{K2} := 1 \quad I_{K3} := 1$$

Given

$$\begin{aligned} I_{K1} \cdot (R_1 + R_2 + R_6) - I_{K2} \cdot R_6 - I_{K3} \cdot R_2 &= -E_6 \\ -I_{K1} \cdot R_6 + I_{K2} \cdot (R_4 + R_5 + R_6) - I_{K3} \cdot R_4 &= E_6 \\ -I_{K1} \cdot R_2 - I_{K2} \cdot R_4 + I_{K3} \cdot (R_2 + R_3 + R_4) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} I_{K1} \\ I_{K2} \\ I_{K3} \end{pmatrix} := \text{Find}(I_{K1}, I_{K2}, I_{K3})$$

$$I_{K1} = -0.652 \quad I_{K2} = 0.168 \quad I_{K3} = -0.074$$

$$I_{1E6} := -I_{K1} \quad I_{1E6} = 0.652$$


$$I_{2E6} := I_{K3} - I_{K1} \quad I_{2E6} = 0.577$$

$$I_{3E6} := -I_{K3} \quad I_{3E6} = 0.074$$

$$I_{4E6} := I_{K2} - I_{K3} \quad I_{4E6} = 0.242$$

$$I_{5E6} := I_{K2} \quad I_{5E6} = 0.168$$
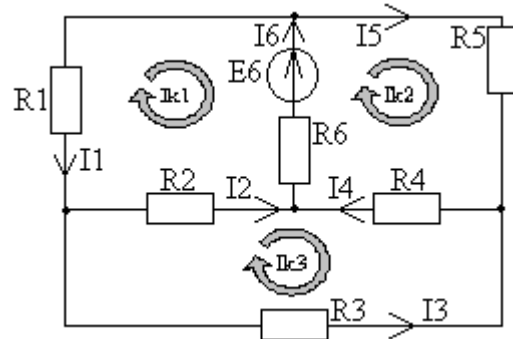
$$I_{6E6} := I_{K2} - I_{K1} \quad I_{6E6} = 0.819$$



В цепи действует только J1:

$$I_{K1} := 1 \quad I_{K2} := 1 \quad I_{K3} := 1$$

Given

$$I_{K1} \cdot (R_1 + R_2 + R_6) - I_{K2} \cdot R_6 - I_{K3} \cdot R_2 - J_1 \cdot R_1 = 0$$

$$-I_{K1} \cdot R_6 + I_{K2} \cdot (R_4 + R_5 + R_6) - I_{K3} \cdot R_4 = 0$$

$$-I_{K1} \cdot R_2 - I_{K2} \cdot R_4 + I_{K3} \cdot (R_2 + R_3 + R_4) = 0$$

$$\begin{pmatrix} I_{K1} \\ I_{K2} \\ I_{K3} \end{pmatrix} := \text{Find}(I_{K1}, I_{K2}, I_{K3})$$

$$I_{K1} = 3.613 \quad I_{K2} = 2.309 \quad I_{K3} = 1.937$$

$$I_{1J1} := J_1 - I_{K1} \quad I_{1J1} = 16.387$$

$$I_{2J1} := I_{K1} - I_{K3} \quad I_{2J1} = 1.676$$

$$I_{3J1} := I_{K3} \quad I_{3J1} = 1.937$$

$$I_{4J1} := I_{K2} - I_{K3} \quad I_{4J1} = 0.372$$

$$I_{5J1} := I_{K2} \quad I_{5J1} = 2.309$$

$$I_{6J1} := I_{K1} - I_{K2} \quad I_{6J1} = 1.304$$

В цепи действует только J2:

$$I_{K1} := 1 \quad I_{K2} := 1 \quad I_{K3} := 1$$

Given

$$I_{K1} \cdot (R_1 + R_2 + R_6) - I_{K2} \cdot R_6 - I_{K3} \cdot R_2 = 0$$

$$-I_{K1} \cdot R_6 + I_{K2} \cdot (R_4 + R_5 + R_6) - I_{K3} \cdot R_4 + J_2 \cdot R_5 = 0$$

$$-I_{K1} \cdot R_2 - I_{K2} \cdot R_4 + I_{K3} \cdot (R_2 + R_3 + R_4) = 0$$

$$\begin{pmatrix} I_{K1} \\ I_{K2} \\ I_{K3} \end{pmatrix} := \text{Find}(I_{K1}, I_{K2}, I_{K3})$$

$$I_{K1} = -5.773 \quad I_{K2} = -6.611 \quad I_{K3} = -4.469$$

$$I_{1J2} := -I_{K1} \quad I_{1J2} = 5.773$$

$$I_{2J2} := I_{K3} - I_{K1} \quad I_{2J2} = 1.304$$

$$I_{3J2} := -I_{K3} \quad I_{3J2} = 4.469$$

$$I_{4J2} := I_{K3} - I_{K2} \quad I_{4J2} = 2.142$$

$$I_{5J2} := I_{K2} + J_2 \quad I_{5J2} = 3.389$$

$$I_{6J2} := I_{K1} - I_{K2} \quad I_{6J2} = 0.838$$

В основной цепи действуют токи:

$$I_1 := -I_{1E} + I_{1E6} + I_{1J1} + I_{1J2}$$

$$I_1 = 20.503$$

$$I_2 := I_{2E} - I_{2E6} + I_{2J1} - I_{2J2}$$

$$I_2 = 0.317$$

$$I_3 := -I_{3E} + I_{3E6} - I_{3J1} + I_{3J2}$$

$$I_3 = 0.819$$

$$I_4 := -I_{4E} - I_{4E6} - I_{4J1} + I_{4J2}$$

$$I_4 = 0.67$$

$$I_5 := I_{5E} + I_{5E6} + I_{5J1} + I_{5J2}$$

$$I_5 = 8.51$$

$$I_6 := -I_{6E} - I_{6E6} + I_{6J1} + I_{6J2}$$

$$I_6 = 0.987$$

