

**Министерство образования и науки Украины  
Национальный технический университет Украины  
“Киевский Политехнический Институт”  
Кафедра ТОЭ**

***Расчетно-графическая работа***

*“Расчёт цепей постоянного тока”*

*Вариант № 905*

Выполнил: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

### Задание:

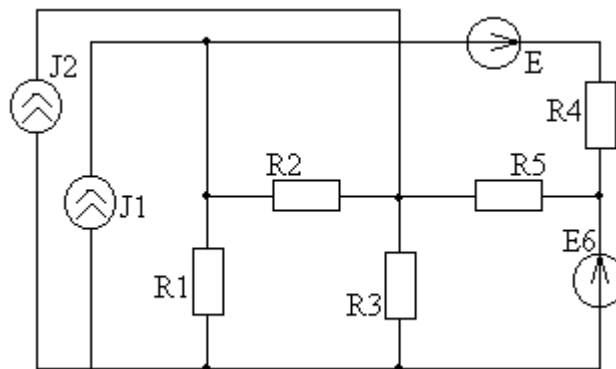1. Найти токи в ветках данной электрической цепи методом узловых потенциалов и контурных токов. Проверить расчёт цепи при помощи законов Кирхгофа для каждого узла и независимого контура. Сложить и проверить уравнение баланса мощностей.
2. Построить потенциальную диаграмму для контура данной цепи.
3. Найти токи в ветках методом наложения. Проверить расчеты цепи за законами Кирхгофа.
4. Найти токи в ветвях данной цепи методом эквивалентного генератора.

$$\begin{array}{lllll} R_1 := 10 & R_2 := 5 & R_3 := 50 & R_4 := 40 & R_5 := 25 \\ E := 50 & E_6 := 100 & J_1 := 5 & J_2 := 25 & \end{array}$$



## **Метод контурных токов**

За вторым законом Кирхгофа составляем систему уравнений. Решая полученную систему уравнений, находим контурные токи.

$$I_{K1} := 1 \quad I_{K2} := 1 \quad I_{K3} := 1$$

Given

$$I_{K1} \cdot (R_1 + R_2 + R_3) - I_{K2} \cdot R_2 - I_{K3} \cdot R_3 - J_1 \cdot R_1 + J_2 \cdot R_3 = 0$$

$$-I_{K1} \cdot R_2 + I_{K2} \cdot (R_2 + R_4 + R_5) - I_{K3} \cdot R_5 = E$$

$$-I_{K1} \cdot R_3 - I_{K2} \cdot R_5 + I_{K3} \cdot (R_3 + R_5) - J_2 \cdot R_3 = -E_6$$

$$\begin{pmatrix} I_{K1} \\ I_{K2} \\ I_{K3} \end{pmatrix} := \text{Find}(I_{K1}, I_{K2}, I_{K3})$$

$$I_{K1} = -11.685$$

$$I_{K2} = 2.921$$

$$I_{K3} = 8.517$$

Токи ветвей схемы равны:

$$I_1 := J_1 - I_{K1} \quad I_1 = 16.685$$


$$I_2 := I_{K2} - I_{K1} \quad I_2 = 14.607$$

$$I_3 := I_{K1} - I_{K3} + J_2 \quad I_3 = 4.798$$

$$I_4 := I_{K2} \quad I_4 = 2.921$$

$$I_5 := I_{K3} - I_{K2} \quad I_5 = 5.596$$

$$I_6 := I_{K3} \quad I_6 = 8.517$$

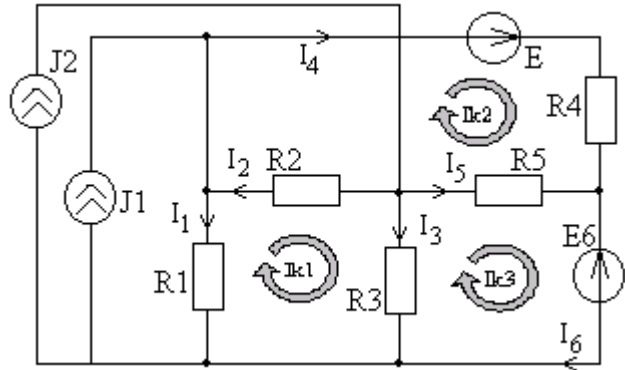

## **Метод узловых потенциалов**

Примем потенциал точки 1 равным 0:  $\phi_1 := 0$  тогда потенциал точки 3 будет равен:  $\phi_3 := \phi_1 + E_6 \quad \phi_3 = 100$

Найдем узловые и межузловые проводимости и узловые токи:

$$G_{22} := \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \quad G_{22} = 0.26 \quad G_{44} := \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \quad G_{44} = 0.325$$

$$G_{21} := \frac{1}{R_3} \quad G_{21} = 0.02$$

$$G_{23} := \frac{1}{R_5} \quad G_{23} = 0.04$$

$$G_{24} := \frac{1}{R_2} \quad G_{24} = 0.2$$


$$G_{41} := \frac{1}{R_1} \quad G_{41} = 0.1$$

$$G_{42} := \frac{1}{R_2} \quad G_{42} = 0.2$$

$$G_{43} := \frac{1}{R_4} \quad G_{43} = 0.025$$

$$J_{B2} := J_2 \quad J_{B2} = 25$$
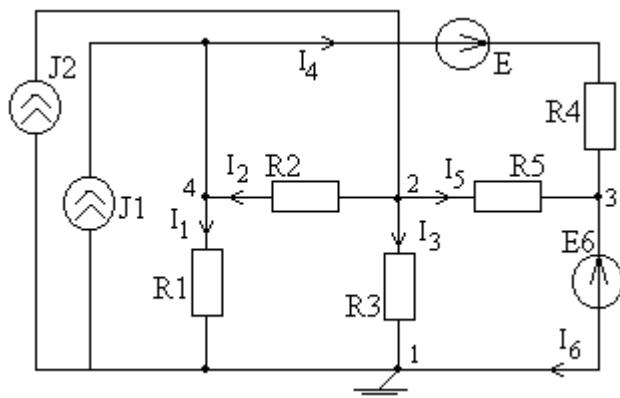
$$J_{B4} := J_1 - \frac{E}{R_4} \quad J_{B4} = 3.75$$



Подставив найденные значения проводимостей и узловых токов в расчетную систему уравнений и найдем искомые потенциалы узлов 2 и 4:

$$\phi_2 := 1 \quad \phi_4 := 1$$

Given

$$-G_{21} \cdot \phi_1 + G_{22} \cdot \phi_2 - G_{23} \cdot \phi_3 - G_{24} \cdot \phi_4 = J_{B2}$$

$$-G_{41} \cdot \phi_1 - G_{42} \cdot \phi_2 - G_{43} \cdot \phi_3 + G_{44} \cdot \phi_4 = J_{B4}$$

$$\begin{pmatrix} \phi_2 \\ \phi_4 \end{pmatrix} := \text{Find}(\phi_2, \phi_4)$$

$$\phi_2 = 239.888$$

$$\phi_4 = 166.854$$

Токи ветвей схемы находим за законом Ома:

$$I_1 := \frac{\phi_4 - \phi_1}{R_1} \quad I_1 = 16.685$$

$$I_2 := \frac{\phi_2 - \phi_4}{R_2} \quad I_2 = 14.607$$

$$I_3 := \frac{\phi_1 + \phi_2}{R_3} \quad I_3 = 4.798$$

$$I_4 := \frac{\phi_4 - \phi_3 + E}{R_4} \quad I_4 = 2.921$$

$$I_5 := \frac{\phi_2 - \phi_3}{R_5} \quad I_5 = 5.596$$

$$I_6 := I_4 + I_5 \quad I_6 = 8.517$$

### **Проверка:**

За 1-м законом Кирхгофа:

$$I_6 - I_5 - I_4 = 0$$

$$I_1 - I_2 + I_4 - J_1 = 1.066 \times 10^{-14}$$

$$I_3 + I_2 + I_5 - J_2 = 3.588 \times 10^{-13}$$

$$I_1 + I_3 + I_6 - J_1 - J_2 = 3.695 \times 10^{-13}$$

За 2-м законом Кирхгофа:

$$E - E_6 = -50$$

$$I_4 \cdot R_4 - I_1 \cdot R_1 = -50$$

$$I_4 \cdot R_4 - I_5 \cdot R_5 + I_2 \cdot R_2 = 50$$

$$E = 50$$

$$I_2 \cdot R_2 - I_3 \cdot R_3 + I_1 \cdot R_1 = 0$$

$$-I_5 \cdot R_5 + I_3 \cdot R_3 = 100$$

$$E_6 = 100$$

Баланс мощностей:

$$E \cdot I_4 - E_6 \cdot I_6 + J_1 \cdot (I_1 \cdot R_1) + J_2 \cdot (I_3 \cdot R_3) = 6.126 \times 10^3$$

$$I_1^2 \cdot R_1 + I_2^2 \cdot R_2 + I_3^2 \cdot R_3 + I_4^2 \cdot R_4 + I_5^2 \cdot R_5 = 6.126 \times 10^3$$

## Потенциальная диаграмма

$$\phi_1 = 0$$

$$\phi_3 := \phi_1 + E_6$$

$$\phi_5 := \phi_3 + I_4 \cdot R_4$$

$$\phi_4 := \phi_5 - E$$


$$\phi_1 := \phi_4 - I_1 \cdot R_1$$

$$\phi_3 = 100$$

$$\phi_5 = 216.854$$

$$\phi_4 = 166.854$$

$$\phi_1 = 2.842 \times 10^{-14}$$

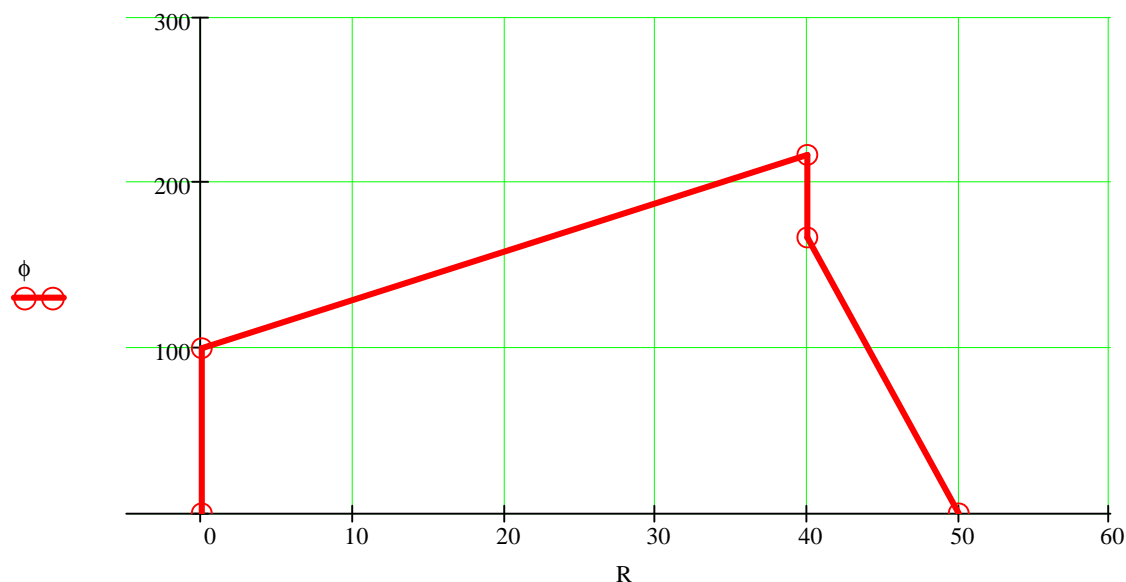

## Метод наложения

В цепи действует только E:

$$I_{K1} := 1 \quad I_{K2} := 1 \quad I_{K3} := 1$$

Given

$$I_{K1} \cdot (R_1 + R_2 + R_3) - I_{K2} \cdot R_2 - I_{K3} \cdot R_3 = 0$$

$$-I_{K1} \cdot R_2 + I_{K2} \cdot (R_2 + R_4 + R_5) - I_{K3} \cdot R_5 = E$$

$$-I_{K1} \cdot R_3 - I_{K2} \cdot R_5 + I_{K3} \cdot (R_3 + R_5) = 0$$

$$\begin{pmatrix} I_{K1} \\ I_{K2} \\ I_{K3} \end{pmatrix} := \text{Find}(I_{K1}, I_{K2}, I_{K3})$$

$$I_{K1} = 0.73$$

$$I_{K2} = 1.067$$

$$I_{K3} = 0.843$$

Токи ветвей схемы равны:

$$I_{1E} := I_{K1} \quad I_{1E} = 0.73$$


$$I_{2E} := I_{K2} - I_{K1} \quad I_{2E} = 0.337$$

$$I_{3E} := I_{K3} - I_{K1} \quad I_{3E} = 0.112$$

$$I_{4E} := I_{K2} \quad I_{4E} = 1.067$$

$$I_{5E} := I_{K2} - I_{K3} \quad I_{5E} = 0.225$$
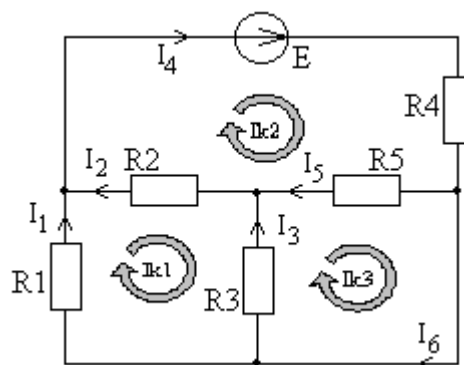
$$I_{6E} := I_{K3} \quad I_{6E} = 0.843$$



В цепи действует только Е6:

$$I_{K1} := 1 \quad I_{K2} := 1 \quad I_{K3} := 1$$

Given

$$I_{K1} \cdot (R_1 + R_2 + R_3) - I_{K2} \cdot R_2 - I_{K3} \cdot R_3 = 0$$

$$-I_{K1} \cdot R_2 + I_{K2} \cdot (R_2 + R_4 + R_5) - I_{K3} \cdot R_5 = 0$$

$$-I_{K1} \cdot R_3 - I_{K2} \cdot R_5 + I_{K3} \cdot (R_3 + R_5) = -E_6$$

$$\begin{pmatrix} I_{K1} \\ I_{K2} \\ I_{K3} \end{pmatrix} := \text{Find}(I_{K1}, I_{K2}, I_{K3})$$

$$I_{K1} = -3.258$$

$$I_{K2} = -1.685$$

$$I_{K3} = -4.067$$

Токи ветвей схемы равны:

$$I_{1E6} := -I_{K1} \quad I_{1E6} = 3.258$$


$$I_{2E6} := I_{K2} - I_{K1} \quad I_{2E6} = 1.573$$

$$I_{3E6} := I_{K1} - I_{K3} \quad I_{3E6} = 0.809$$

$$I_{4E6} := -I_{K2} \quad I_{4E6} = 1.685$$

$$I_{5E6} := I_{K2} - I_{K3} \quad I_{5E6} = 2.382$$
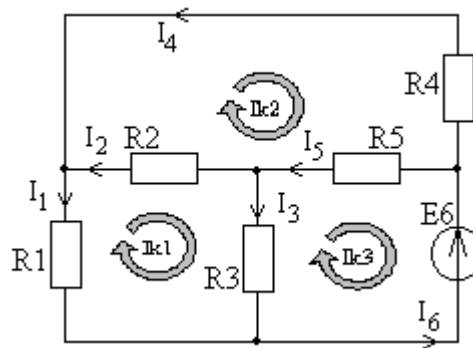
$$I_{6E6} := -I_{K3} \quad I_{6E6} = 4.067$$



В цепи действует только J1:

$$I_{K1} := 1 \quad I_{K2} := 1 \quad I_{K3} := 1$$

Given

$$I_{K1} \cdot (R_1 + R_2 + R_3) - I_{K2} \cdot R_2 - I_{K3} \cdot R_3 - J_1 \cdot R_1 = 0$$

$$-I_{K1} \cdot R_2 + I_{K2} \cdot (R_2 + R_4 + R_5) - I_{K3} \cdot R_5 = 0$$

$$-I_{K1} \cdot R_3 - I_{K2} \cdot R_5 + I_{K3} \cdot (R_3 + R_5) = 0$$

$$\begin{pmatrix} I_{K1} \\ I_{K2} \\ I_{K3} \end{pmatrix} := \text{Find}(I_{K1}, I_{K2}, I_{K3})$$

$$I_{K1} = 2.079$$

$$I_{K2} = 0.73$$

$$I_{K3} = 1.629$$

Токи ветвей схемы равны:

$$I_{1J1} := J_1 - I_{K1} \quad I_{1J1} = 2.921$$


$$I_{2J1} := I_{K1} - I_{K2} \quad I_{2J1} = 1.348$$

$$I_{3J1} := I_{K1} - I_{K3} \quad I_{3J1} = 0.449$$

$$I_{4J1} := I_{K2} \quad I_{4J1} = 0.73$$

$$I_{5J1} := I_{K3} - I_{K2} \quad I_{5J1} = 0.899$$
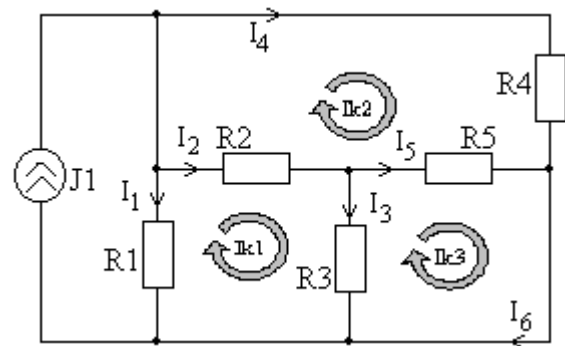
$$I_{6J1} := I_{K3} \quad I_{6J1} = 1.629$$



В цепи действует только J2:

$$I_{K1} := 1 \quad I_{K2} := 1 \quad I_{K3} := 1$$

Given

$$I_{K1} \cdot (R_1 + R_2 + R_3) - I_{K2} \cdot R_2 - I_{K3} \cdot R_3 + J_2 \cdot R_3 = 0$$

$$-I_{K1} \cdot R_2 + I_{K2} \cdot (R_2 + R_4 + R_5) - I_{K3} \cdot R_5 = 0$$

$$-I_{K1} \cdot R_3 - I_{K2} \cdot R_5 + I_{K3} \cdot (R_3 + R_5) - J_2 \cdot R_3 = 0$$

$$\begin{pmatrix} I_{K1} \\ I_{K2} \\ I_{K3} \end{pmatrix} := \text{Find}(I_{K1}, I_{K2}, I_{K3})$$

$$I_{K1} = -11.236$$

$$I_{K2} = 2.809$$

$$I_{K3} = 10.112$$

Токи ветвей схемы равны:

$$I_{1J2} := -I_{K1} \quad I_{1J2} = 11.236$$

$$I_{2J2} := I_{K2} - I_{K1} \quad I_{2J2} = 14.045$$

$$I_{3J2} := I_{K1} - I_{K3} + J_2 \quad I_{3J2} = 3.652$$

$$I_{4J2} := I_{K2} \quad I_{4J2} = 2.809$$

$$I_{5J2} := I_{K3} - I_{K2} \quad I_{5J2} = 7.303$$

$$I_{6J2} := I_{K3} \quad I_{6J2} = 10.112$$

В основной цепи действуют токи:

$$I_1 := -I_{1E} + I_{1E6} + I_{1J1} + I_{1J2} \quad I_1 = 16.685$$

$$I_2 := I_{2E} + I_{2E6} - I_{2J1} + I_{2J2} \quad I_2 = 14.607$$

$$I_3 := -I_{3E} + I_{3E6} + I_{3J1} + I_{3J2} \quad I_3 = 4.798$$

$$I_4 := I_{4E} - I_{4E6} + I_{4J1} + I_{4J2} \quad I_4 = 2.921$$

$$I_5 := -I_{5E} - I_{5E6} + I_{5J1} + I_{5J2} \quad I_5 = 5.596$$

$$I_6 := I_{6E} - I_{6E6} + I_{6J1} + I_{6J2} \quad I_6 = 8.517$$

**Проверка:**


За 1-м законом Кирхгофа:

$$I_6 - I_5 - I_4 = 0$$

$$I_1 - I_2 + I_4 - J_1 = 0$$

$$I_3 + I_2 + I_5 - J_2 = 0$$

$$I_1 + I_3 + I_6 - J_1 - J_2 = 0$$

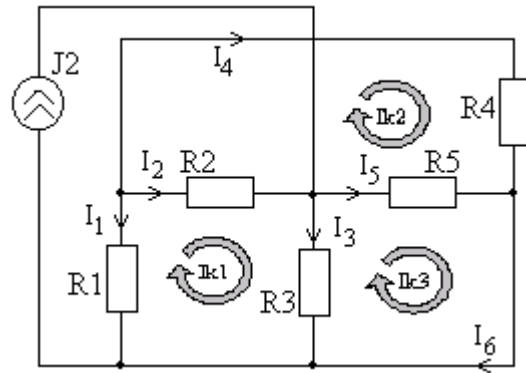

## Метод эквивалентного генератора

Вырезавши из выходной схемы ветку с сопротивлением  $R_4$  и источником питания  $E$ , получаем схему. В выходной схеме ток  $I_4$  направленный от узла 4 к узлу 3, такое же направление выберем и для напряжения холостого хода  $U_{1X}$ .

Для нахождения напряжения  $U_{1X}$  сначала надо найти ток в ветви с сопротивлением  $R_2$ ,  $R_5$ . Для этого воспользуемся методом контурных токов:

$$I_{K1} := 1 \quad I_{K2} := 1$$

Given

$$I_{K1} \cdot (R_1 + R_2 + R_3) - I_{K2} \cdot R_3 - J_1 \cdot R_1 + J_2 \cdot R_3 = 0$$

$$-I_{K1} \cdot R_3 + I_{K2} \cdot (R_3 + R_5) - J_2 \cdot R_3 = -E_6$$

$$\begin{pmatrix} I_{K1} \\ I_{K2} \end{pmatrix} := \text{Find}(I_{K1}, I_{K2})$$

$$I_{K1} = -13.684 \quad I_{K2} = 6.211$$

Искомое напряжение холостого хода равно:

$$U_{1X} := -I_{K1} \cdot R_2 - I_{K2} \cdot R_5 \quad U_{1X} = -86.842$$

Эквивалентное сопротивление цепи равно:

$$R_{235} := \frac{R_3 \cdot R_5}{R_3 + R_5} + R_2 \quad R_E := \frac{R_{235} \cdot R_1}{R_{235} + R_1} \quad R_E = 6.842$$

Искомый ток, вырезанной ветки, равен:

$$I_1 := \frac{E - U_{1X}}{R_E + R_4} \quad I_1 = 2.921$$

