

1. Призначення розроблюваного об'єкта

Керуючий автомат – це електрична схема для зберігання і перетворення двійкових змінних за заданим алгоритмом.
Комбінаційні схеми здійснюють відображення визначеної множини вхідних логічних змінних у вихідні.

2. Вхідні дані

Варіант завдання визначається дев'ятьма молодшими розрядами залікової книжки, представленої у двійковій системі числення.

Умови для синтезу автомата

Таблиця 2.1 – Варіант в двійковій системі

h_9	h_8	h_7	h_6	h_5	h_4	h_3	h_2	h_1
1	0	0	1	0	1	0	0	1

Порядок з'єднання елементів ($h_8 h_4 h_2 = 010$):

2, 3, 1.

Логічні умови ($h_8 h_7 h_3 = 000$):

X_1, X_2, X_1 .

Послідовність керуючих сигналів ($h_9 h_4 h_1 = 111$):

$Y_3, Y_2, Y_3, Y_4, Y_1, Y_2$

Сигнал тривалістю $2t$ ($h_6 h_2 = 10$):

Y_3 .

Тригер ($h_9 h_4 = 11$):

T -тригер.

Логічні елементи ($h_3 h_2 h_1 = 001$):

3I, 4I-HE

Тип автомата ($h_1 = 1$):

Мілі.